

# 计算机组成原理

## 第六讲

张 展

哈尔滨工业大学

容错与移动计算研究中心

# 第4章 存储器

## 4.1 概述

## 4.2 主存储器

## 4.3 高速缓冲存储器

## 4.4 辅助存储器

## 4.2 主存储器

### 一、概述

1. 主存的基本组成
2. 主存和CPU的联系
3. 主存中存储单元地址的分配
4. 主存的技术指标

### 二、半导体芯片简介概述

1. 半导体存储芯片的基本结构
2. 半导体存储芯片的译码驱动方式

### 三、随机存取存储器 ( RAM )


1. 静态 RAM (SRAM)

# 三、随机存取存储器 (RAM)


## 4.2

### 1. 静态 RAM (SRAM)


#### (1) 静态 RAM 基本电路

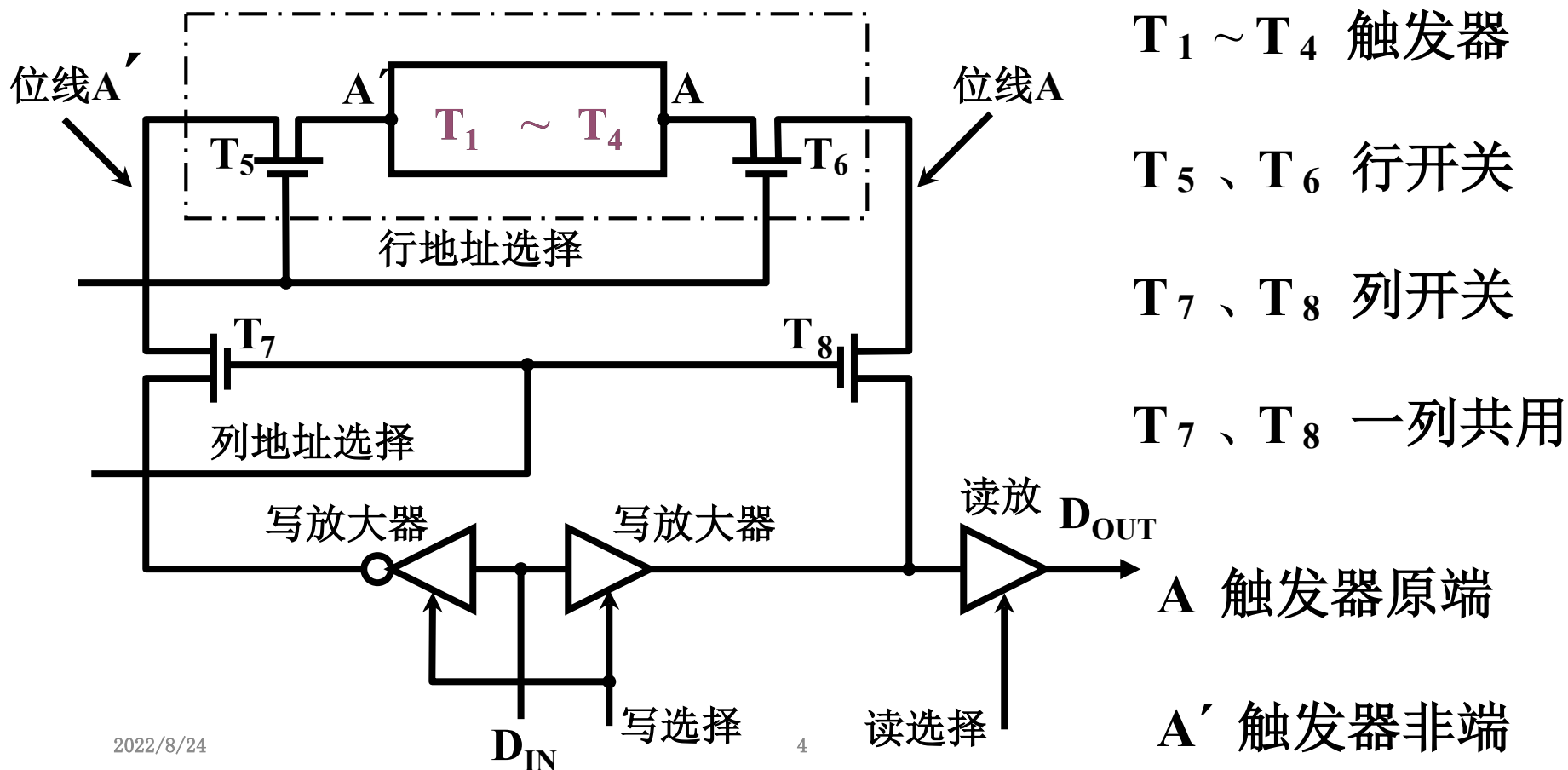

## ① 静态 RAM 基本电路的 读 操作

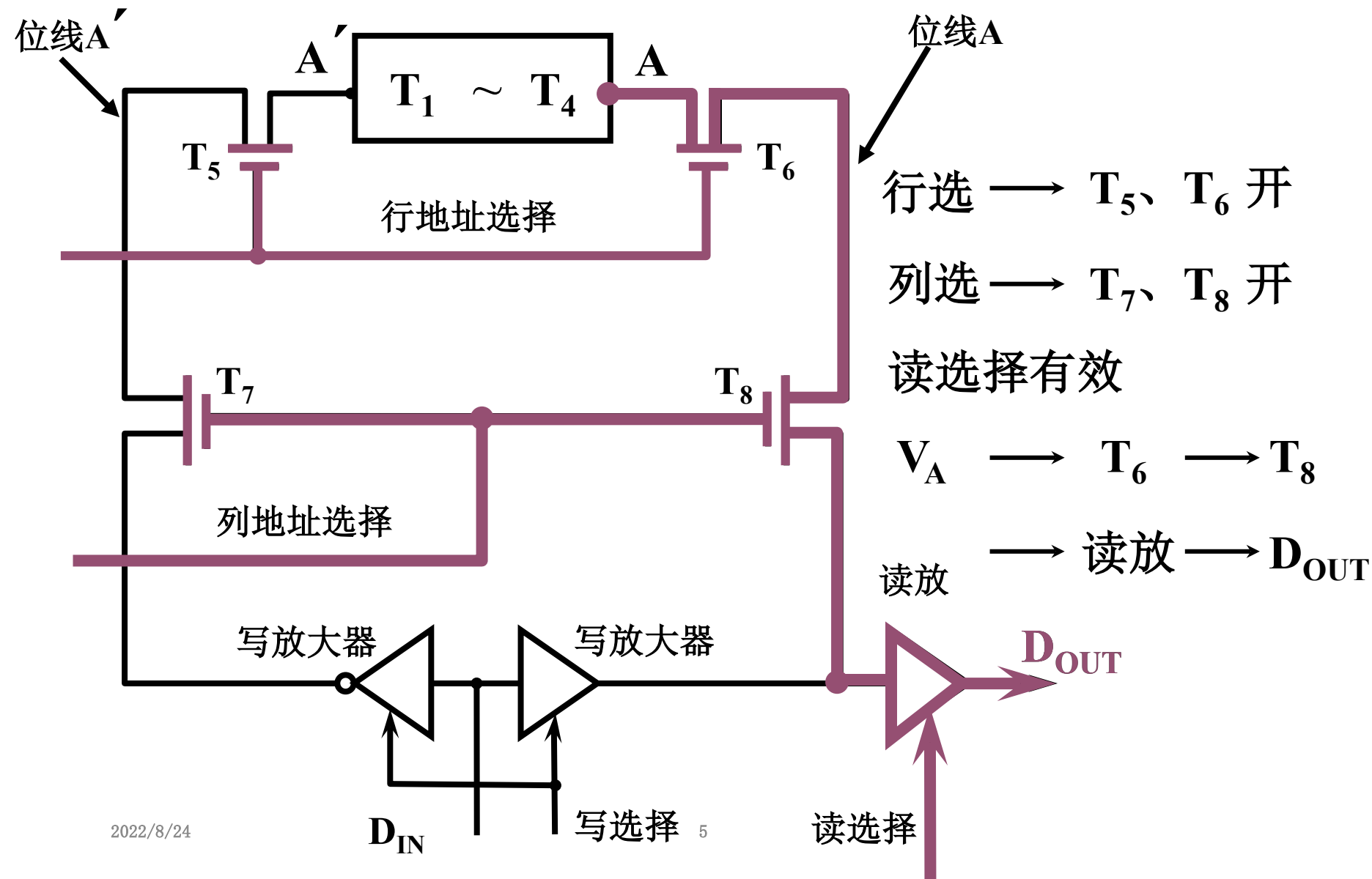


## ② 静态 RAM 基本电路的 写 操作

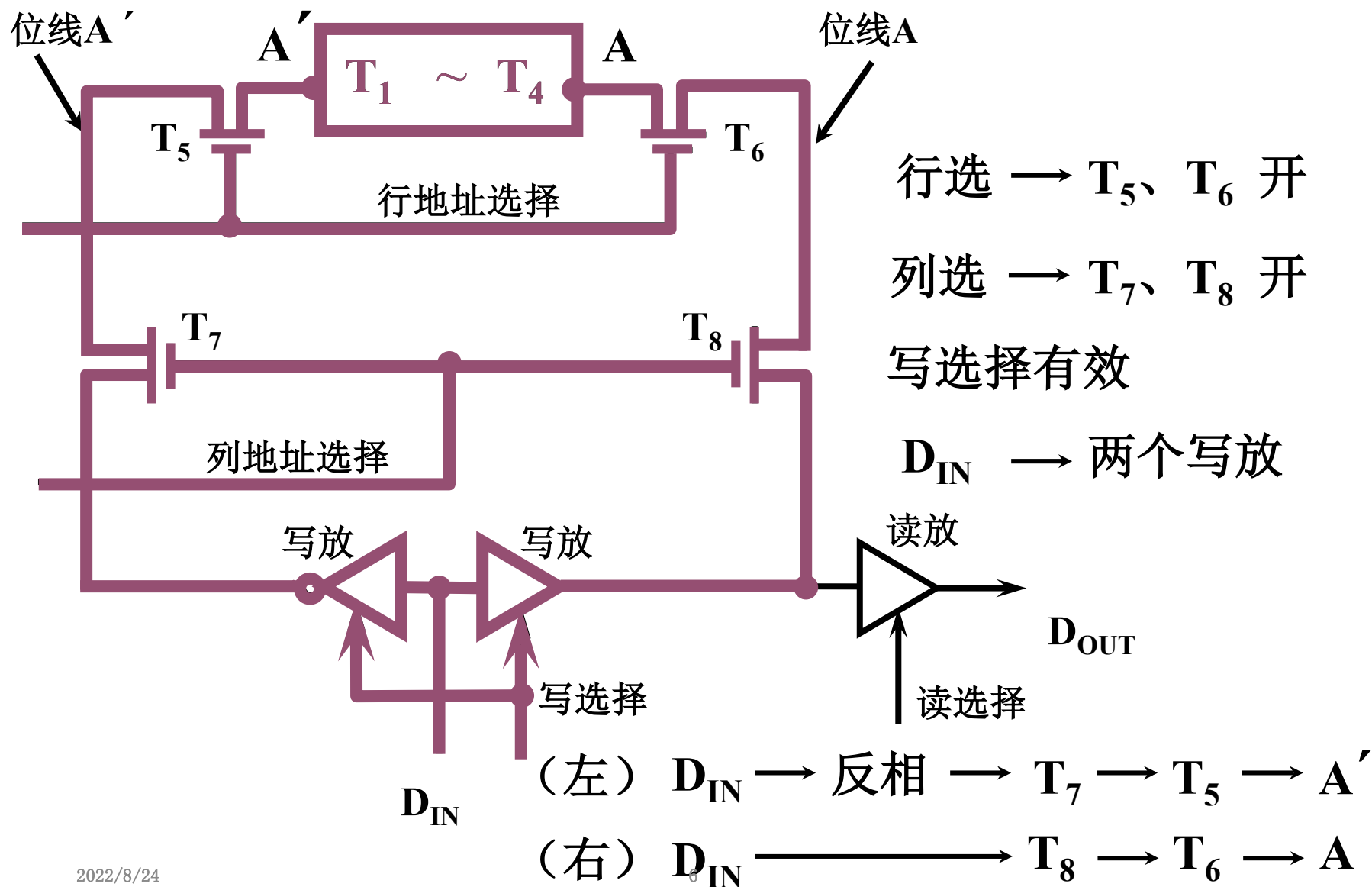


## (2) 静态 RAM 芯片举例

### ① Intel 2114 外特性

 


曾经讲到过的重合法，怎么实现选一次四列？

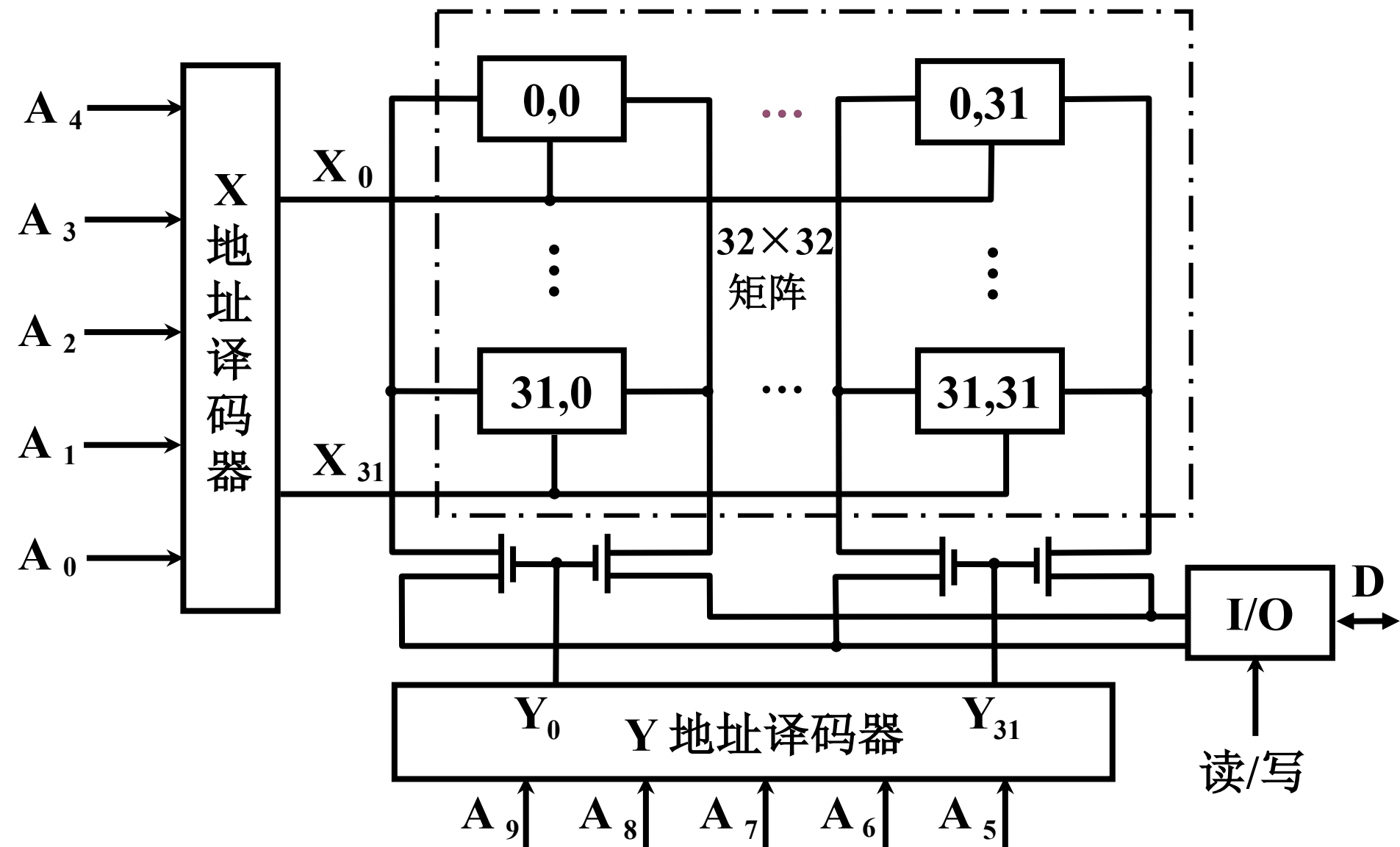




## (2) 静态 RAM 芯片举例


### ① Intel 2114 外特性

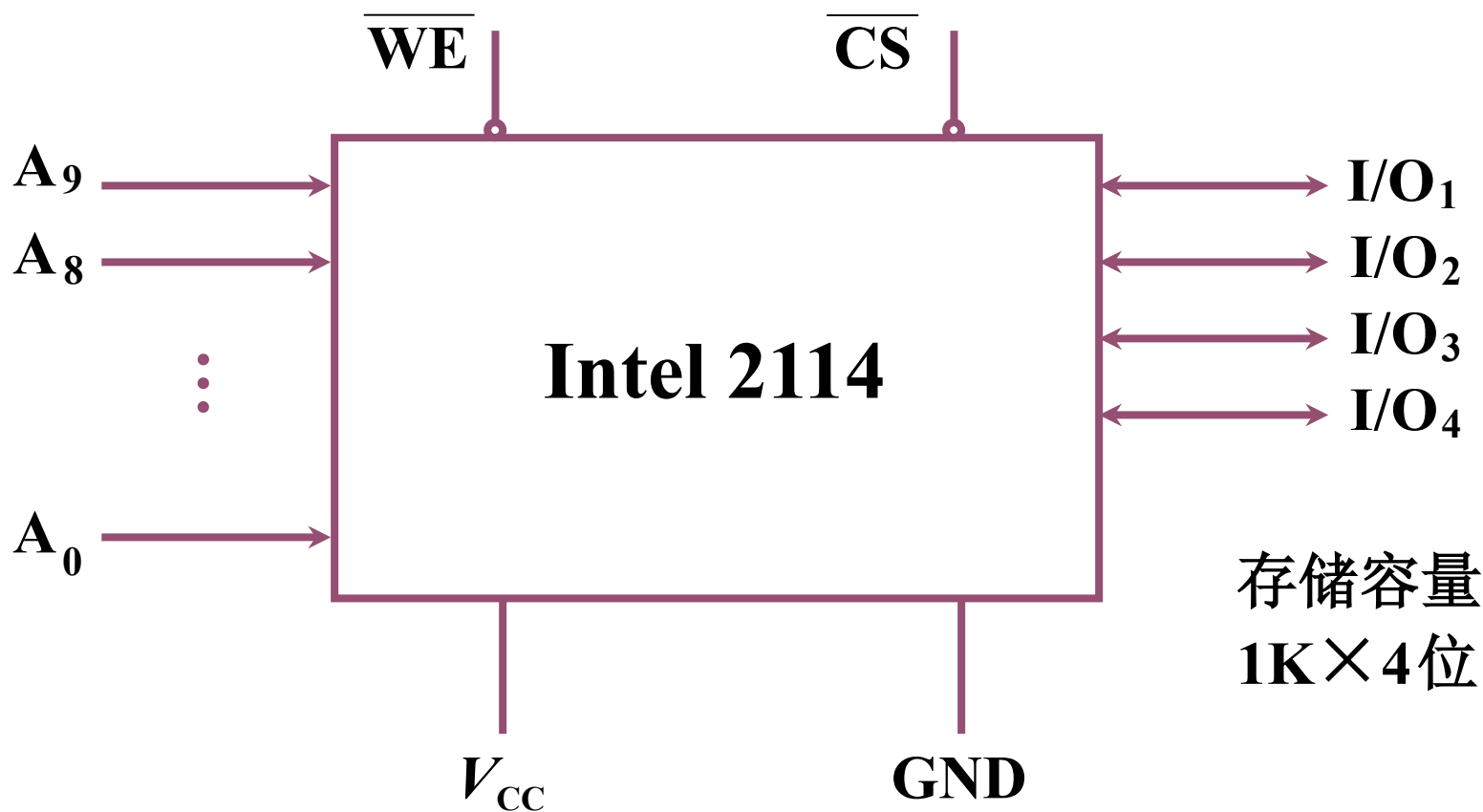

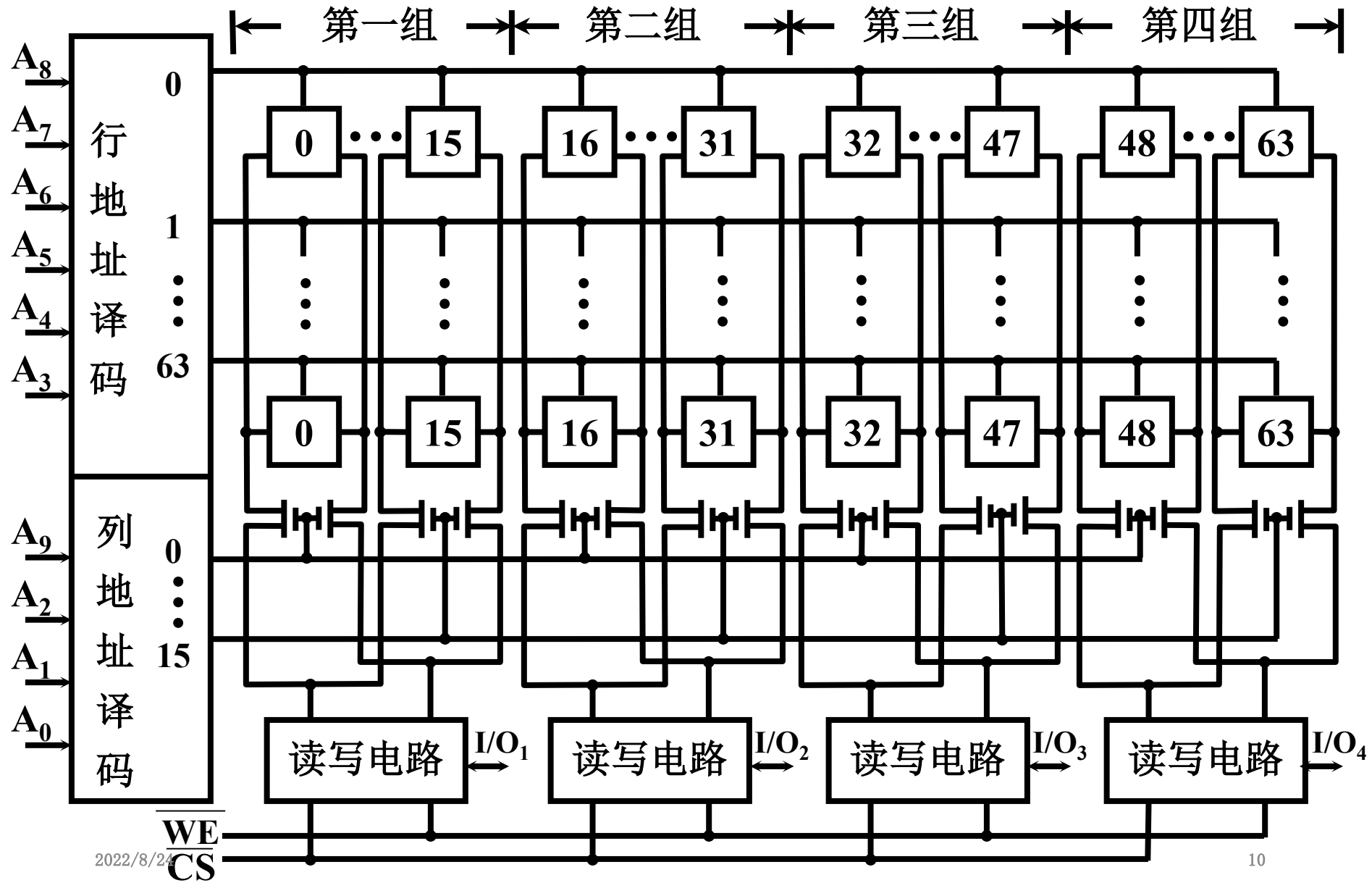
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2



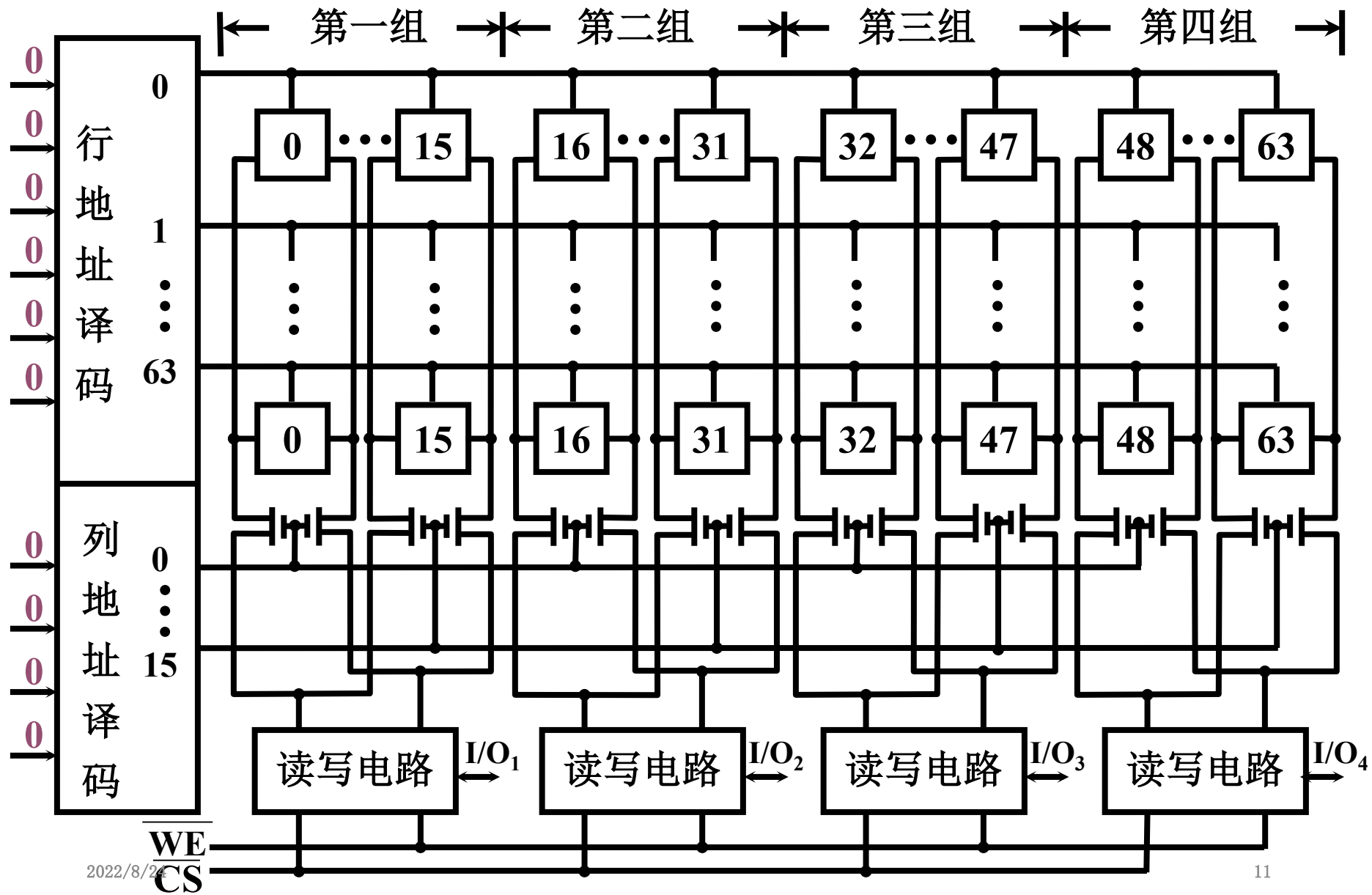
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2




## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

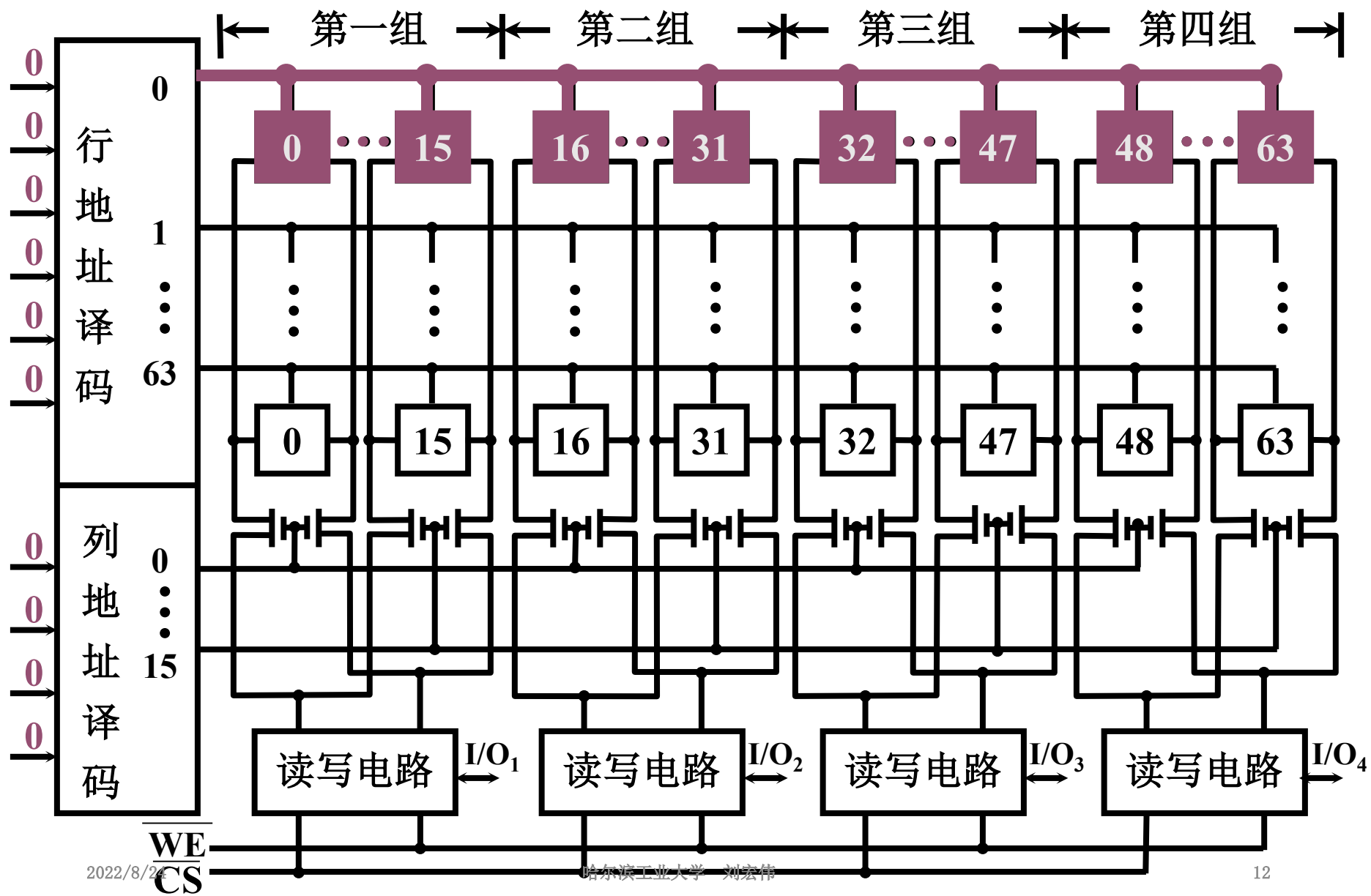

## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

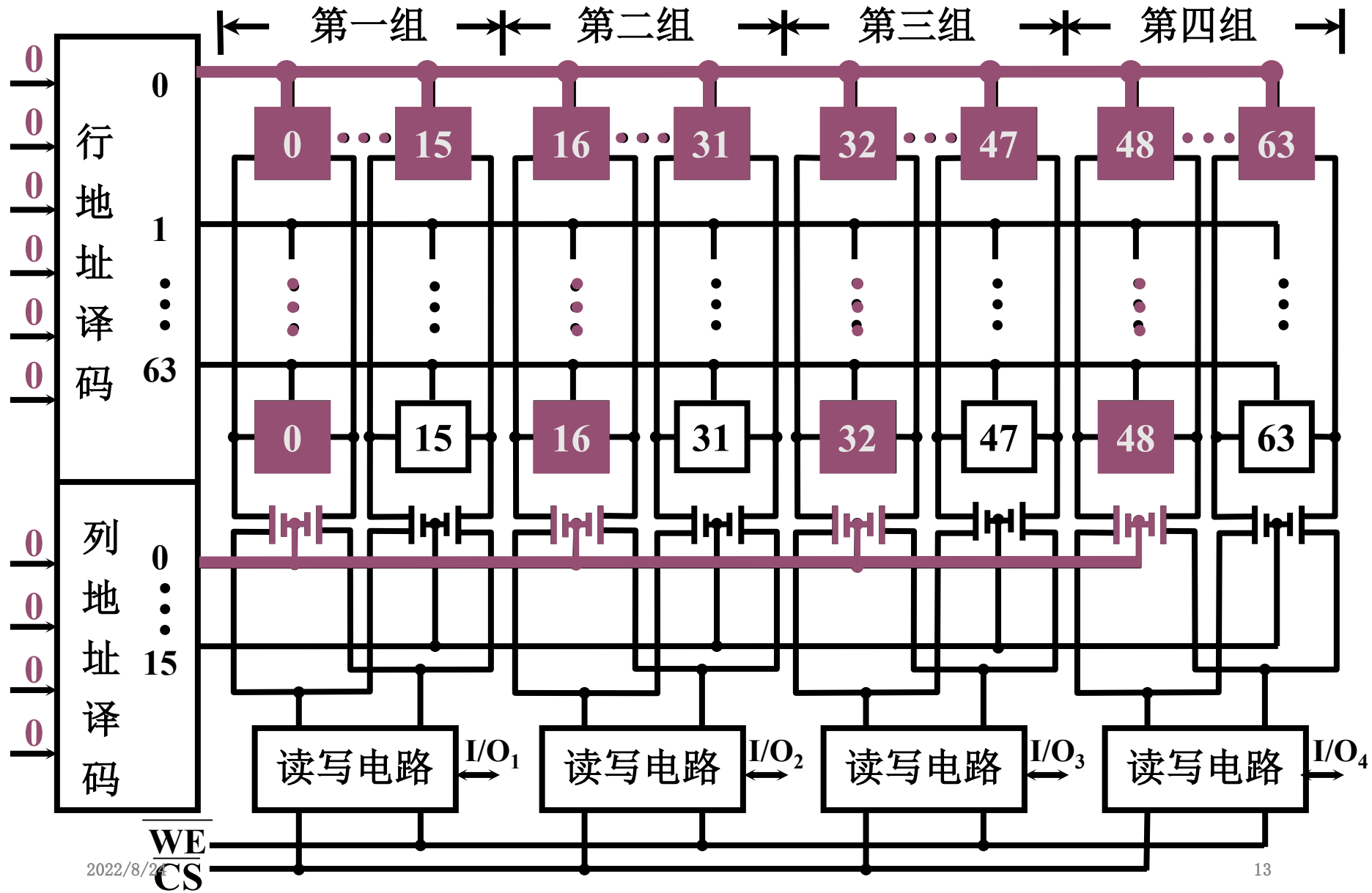


## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

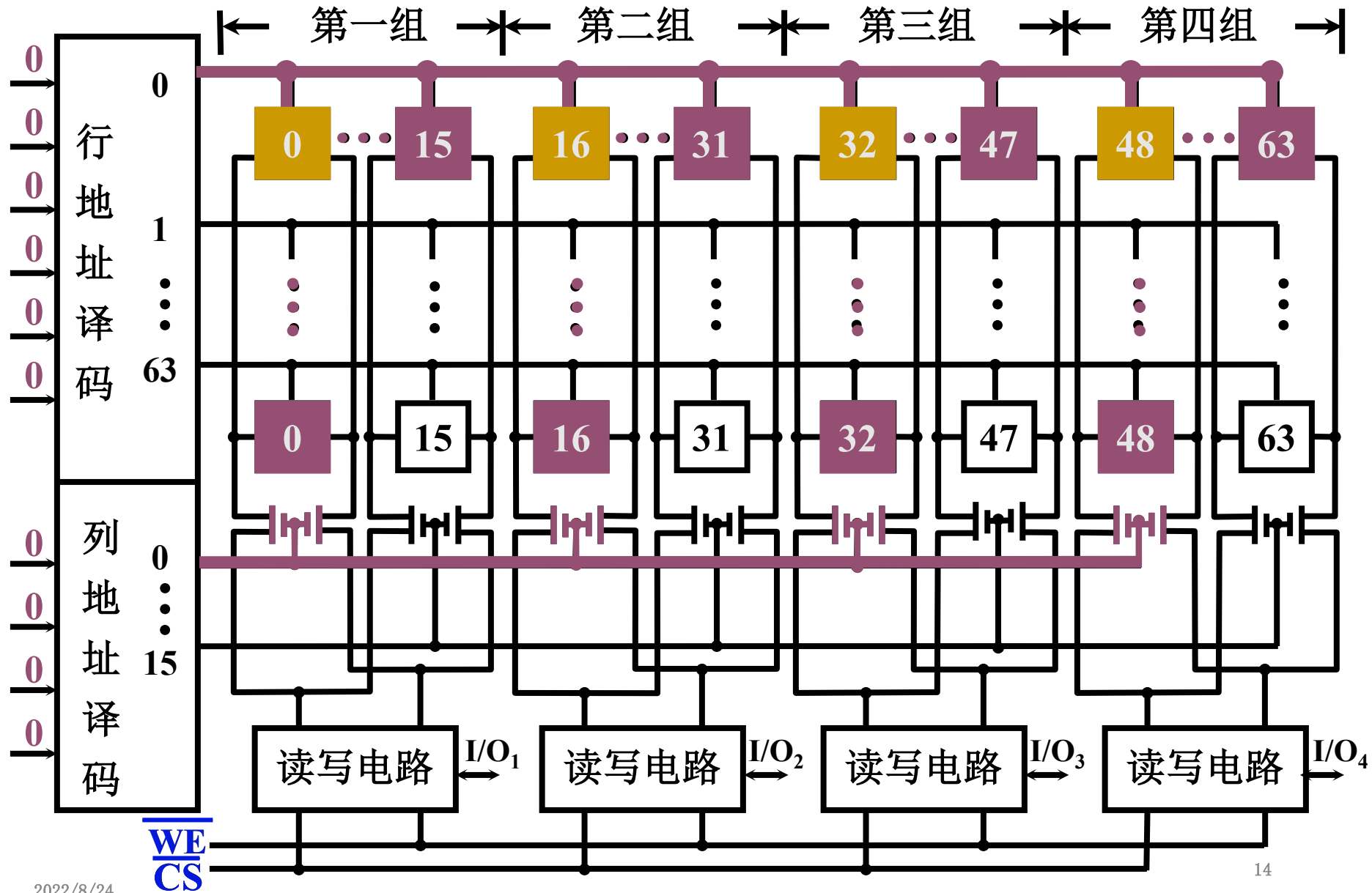

## 4.2




## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

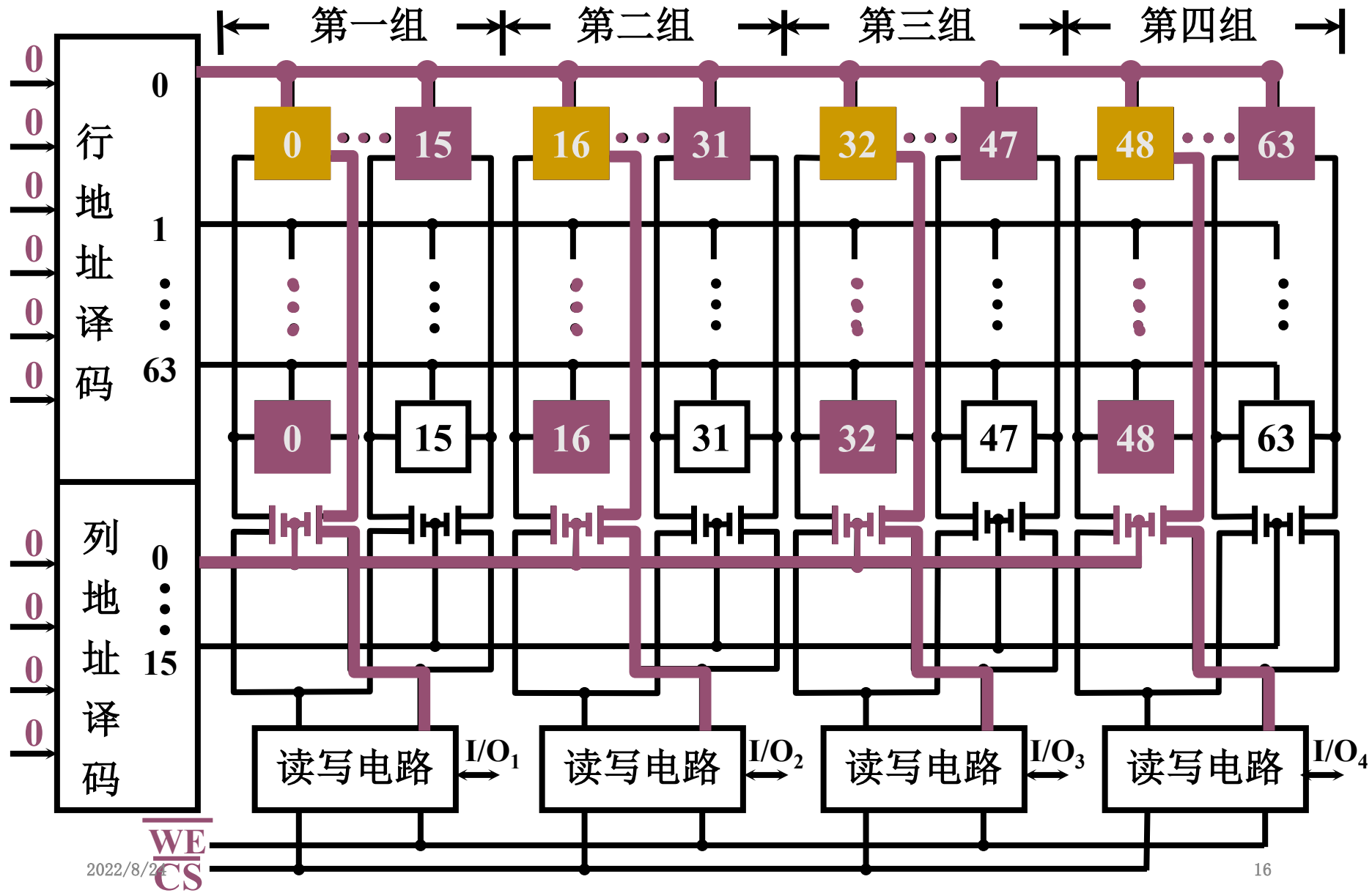




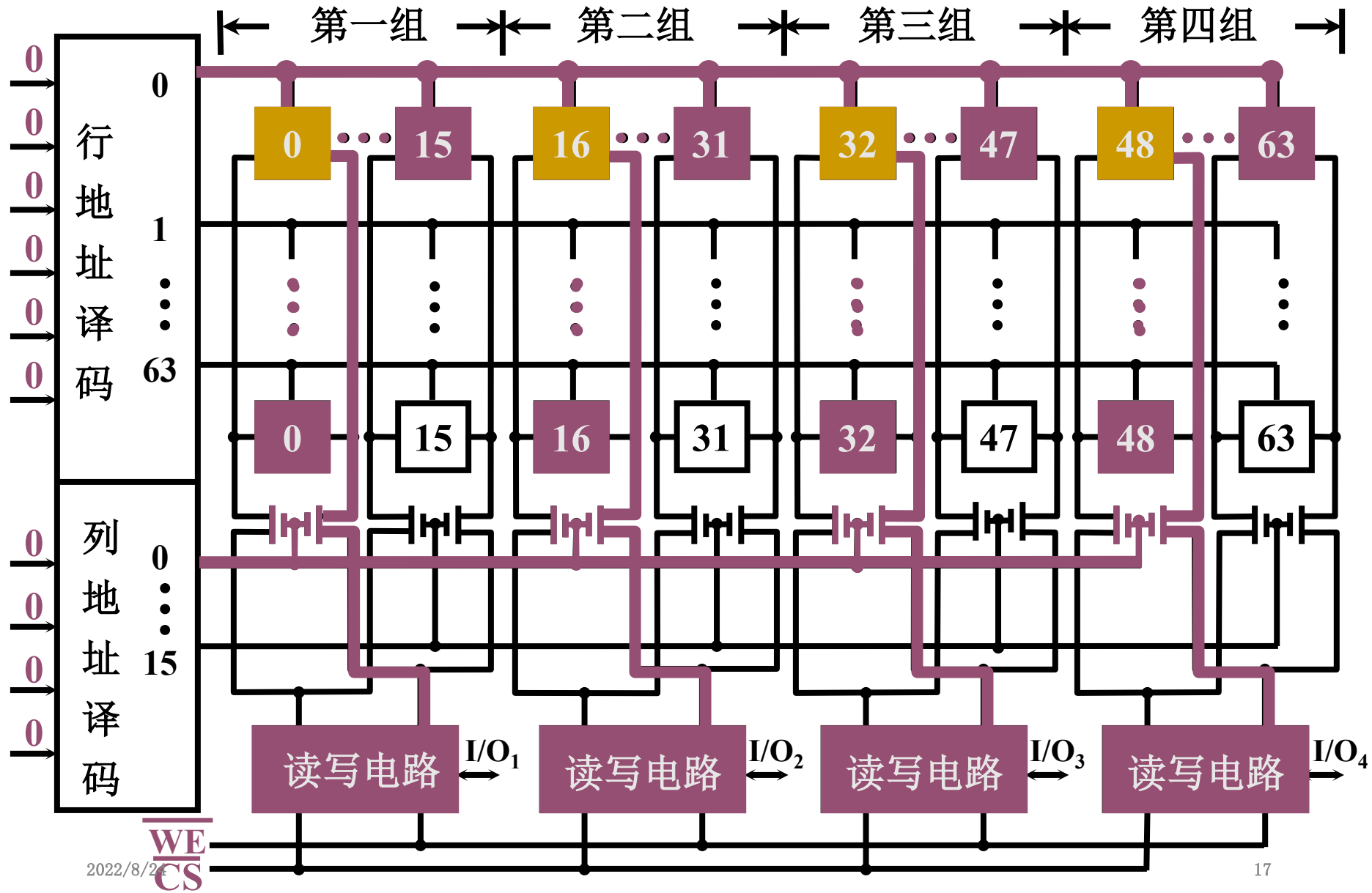
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2




## ② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2

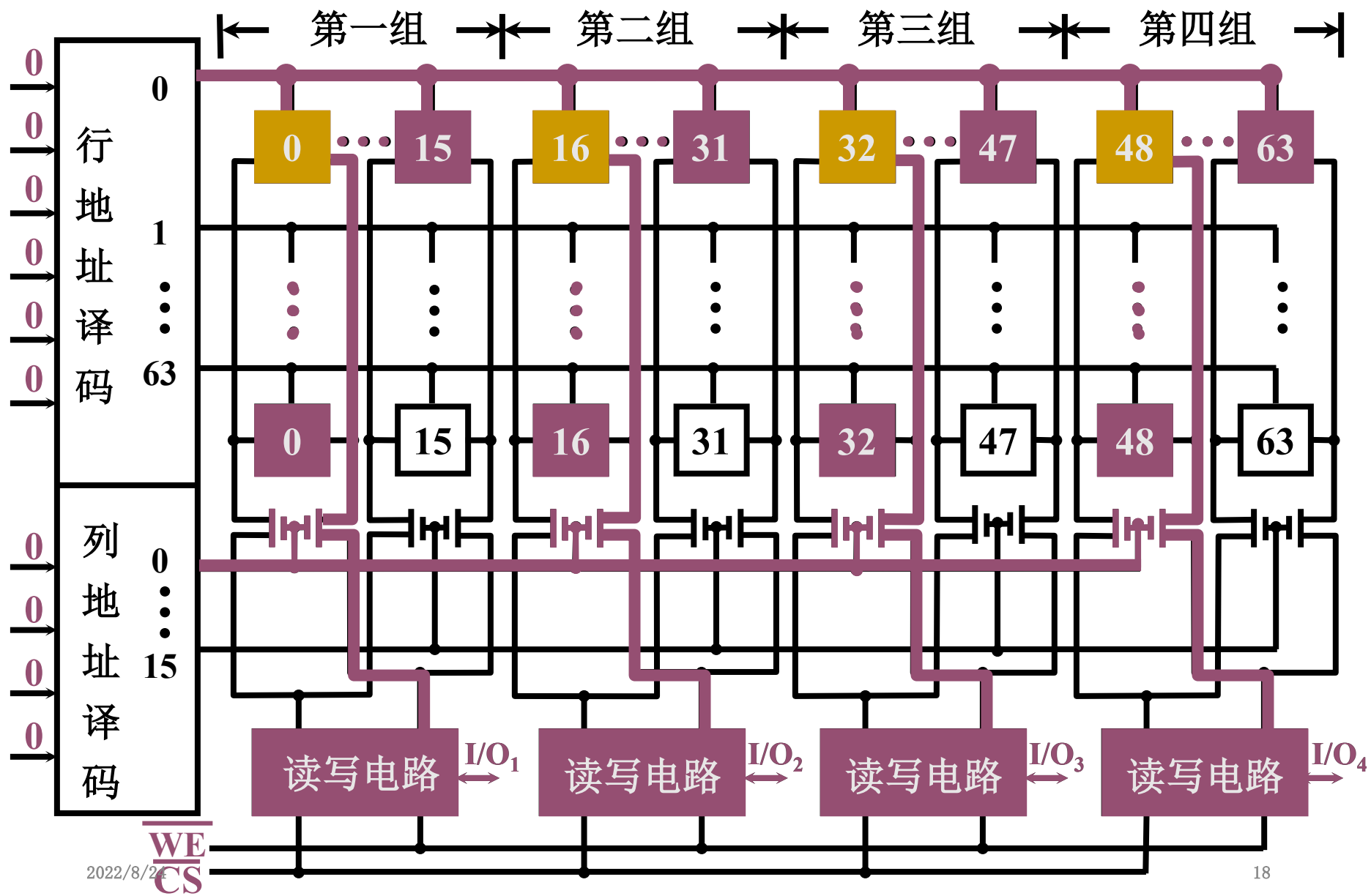


# ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

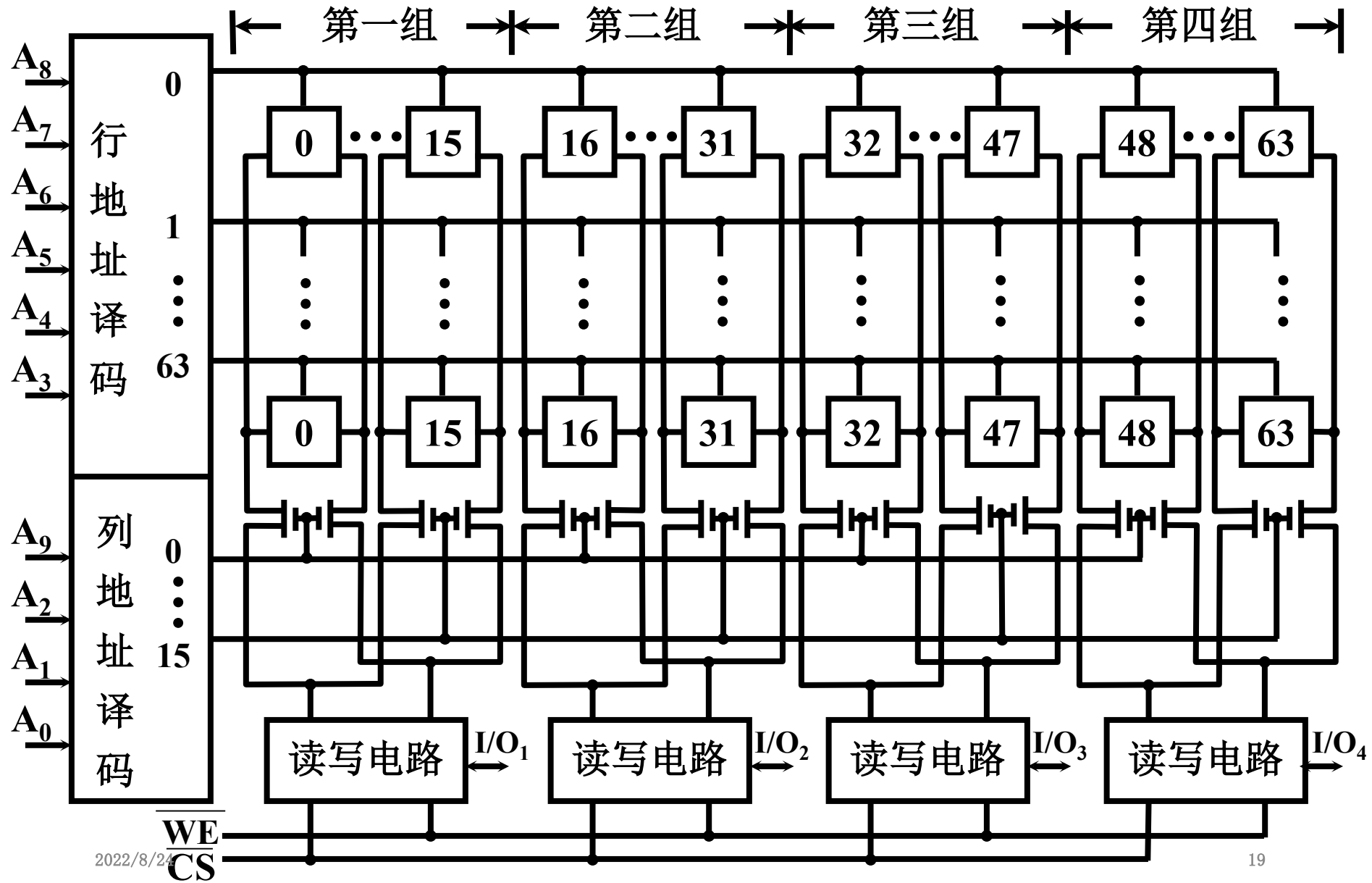


# ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

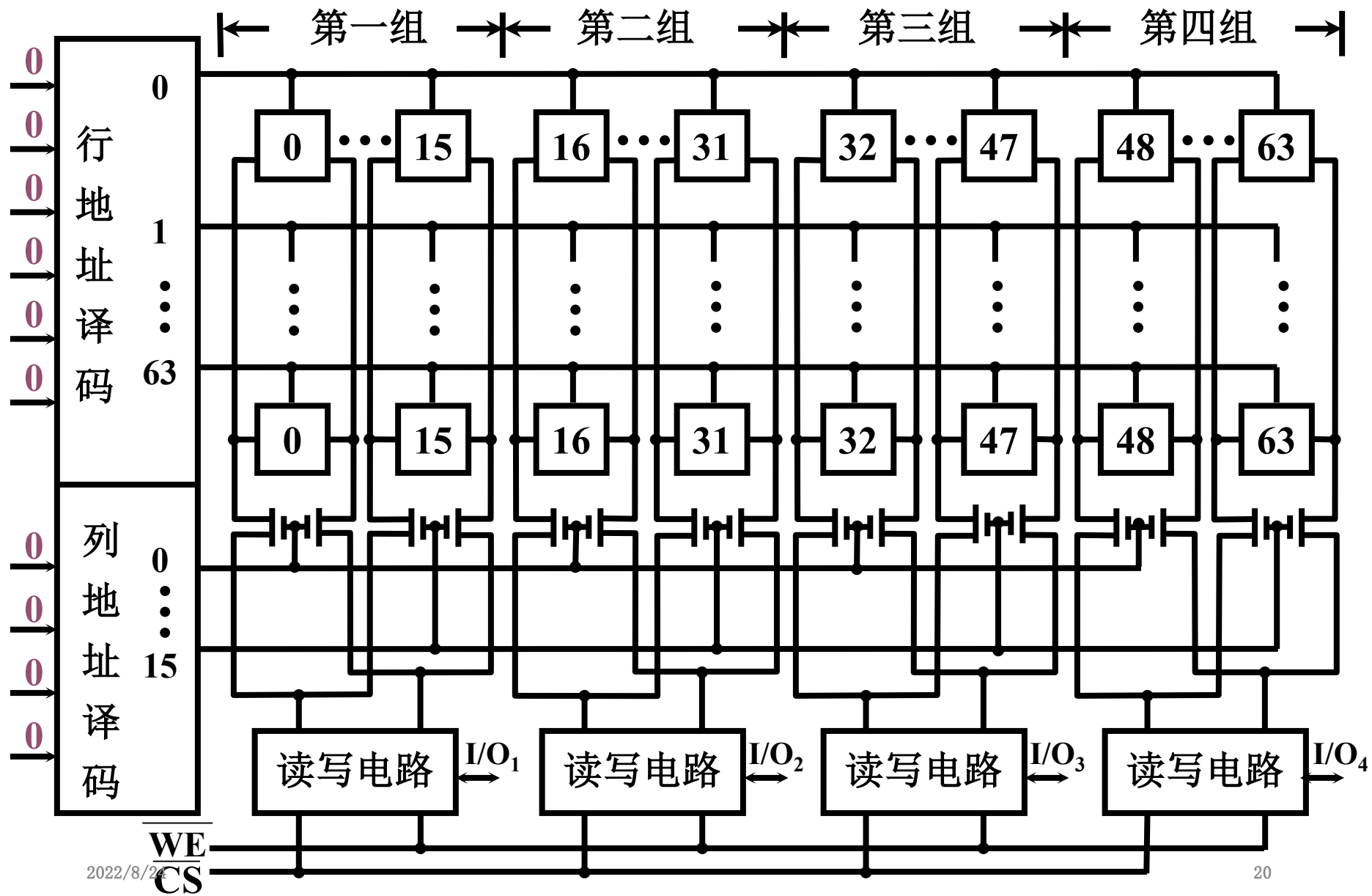


# ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

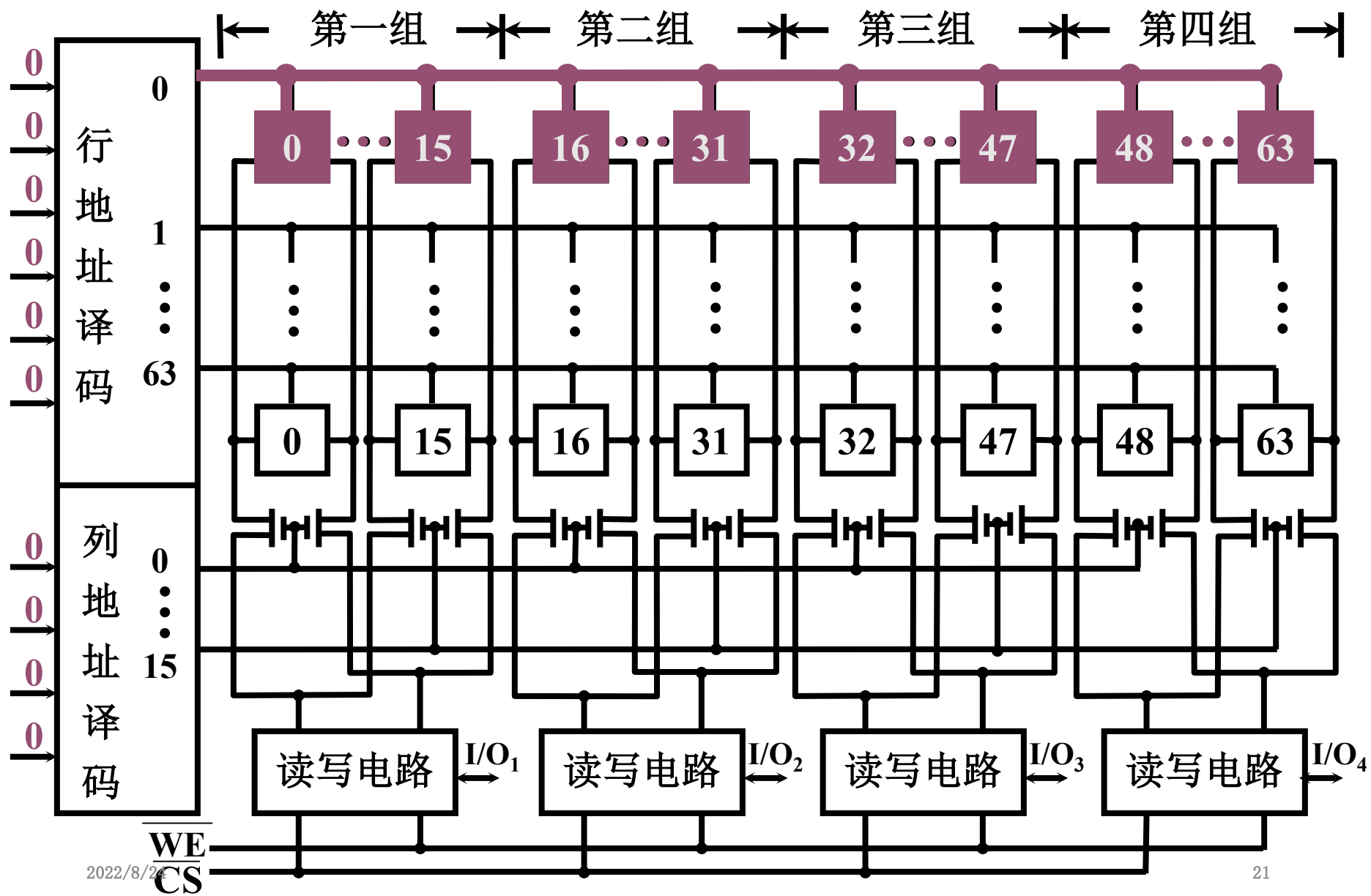


# ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

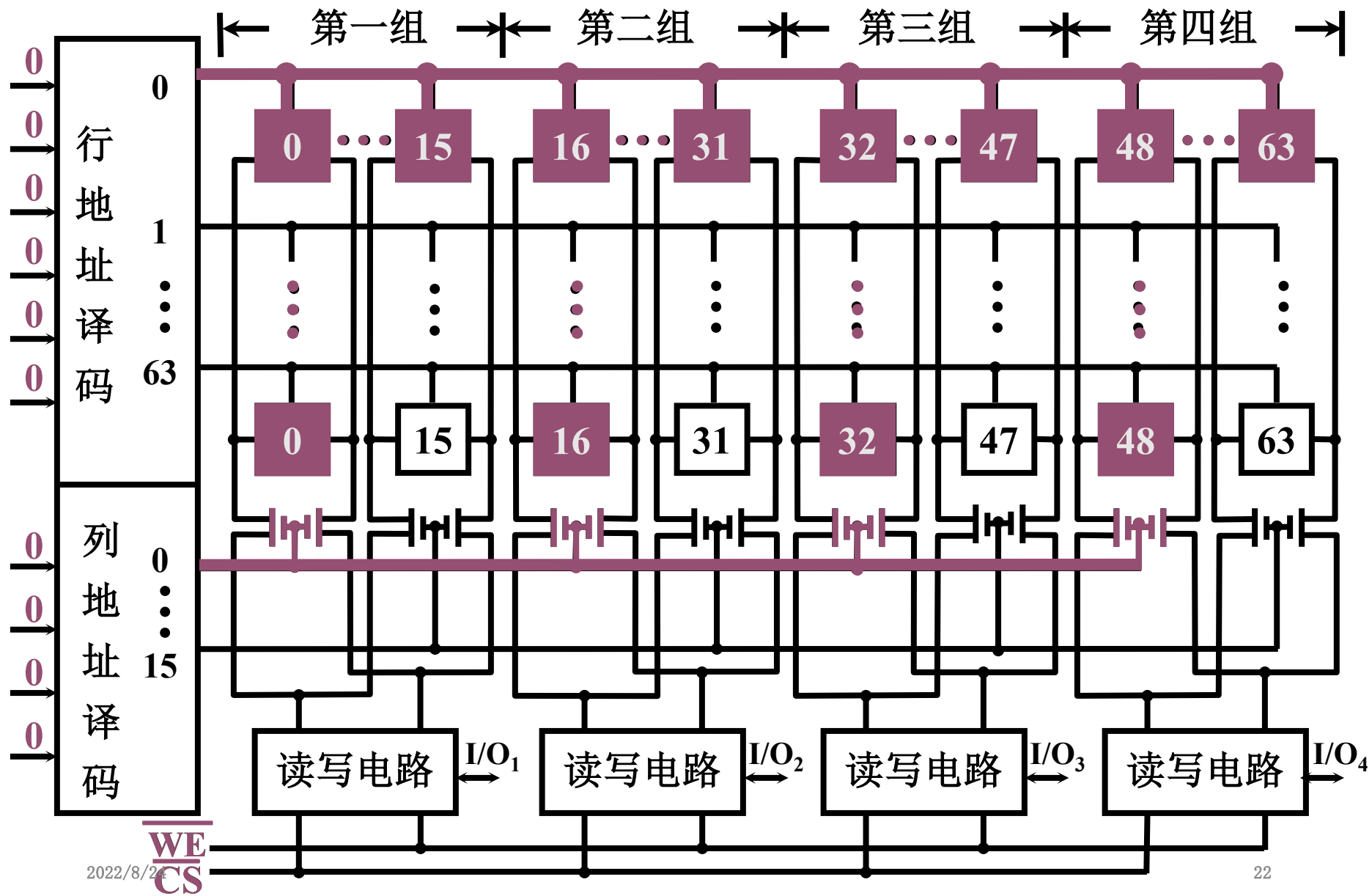

# ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

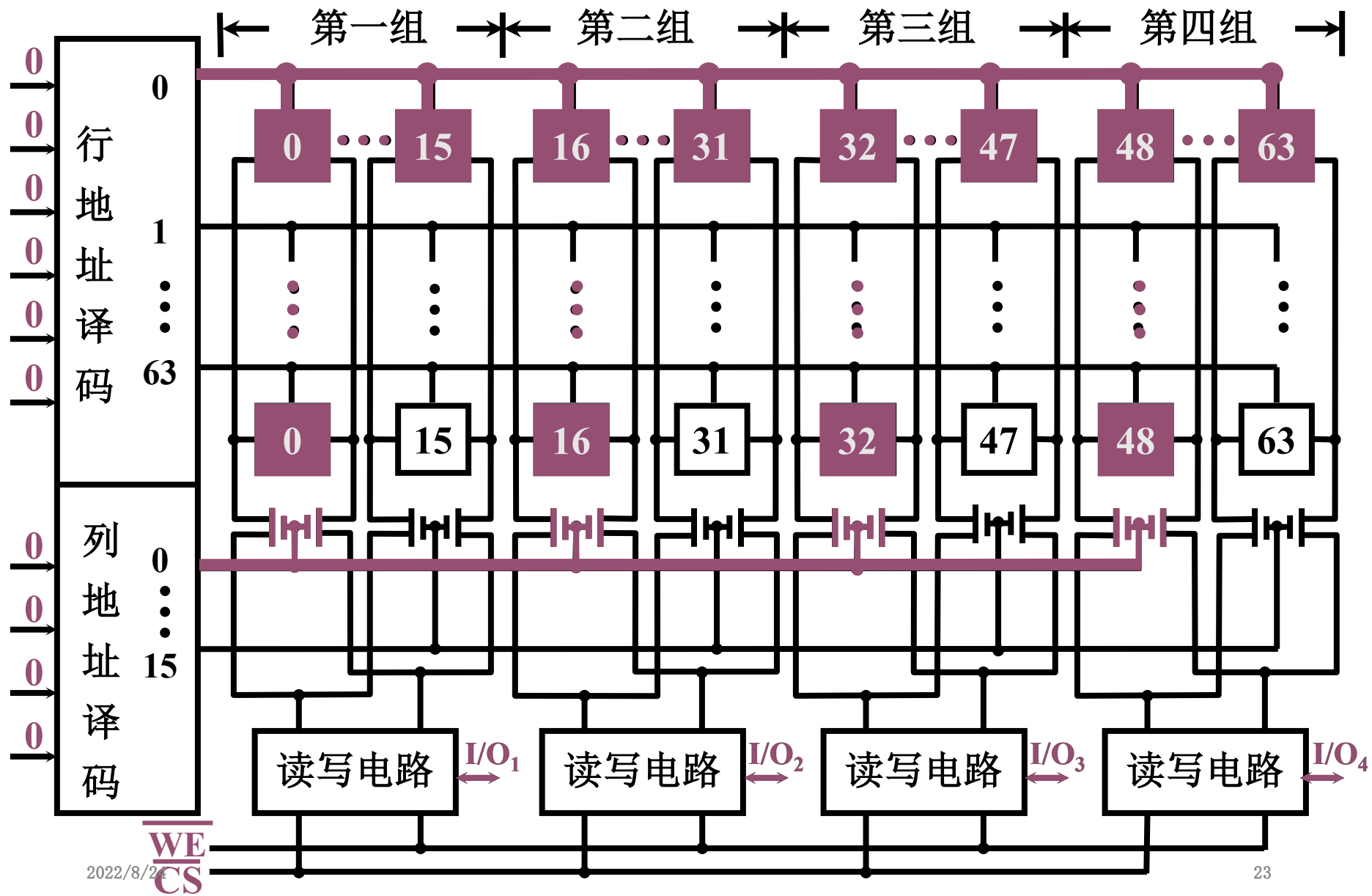


# ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

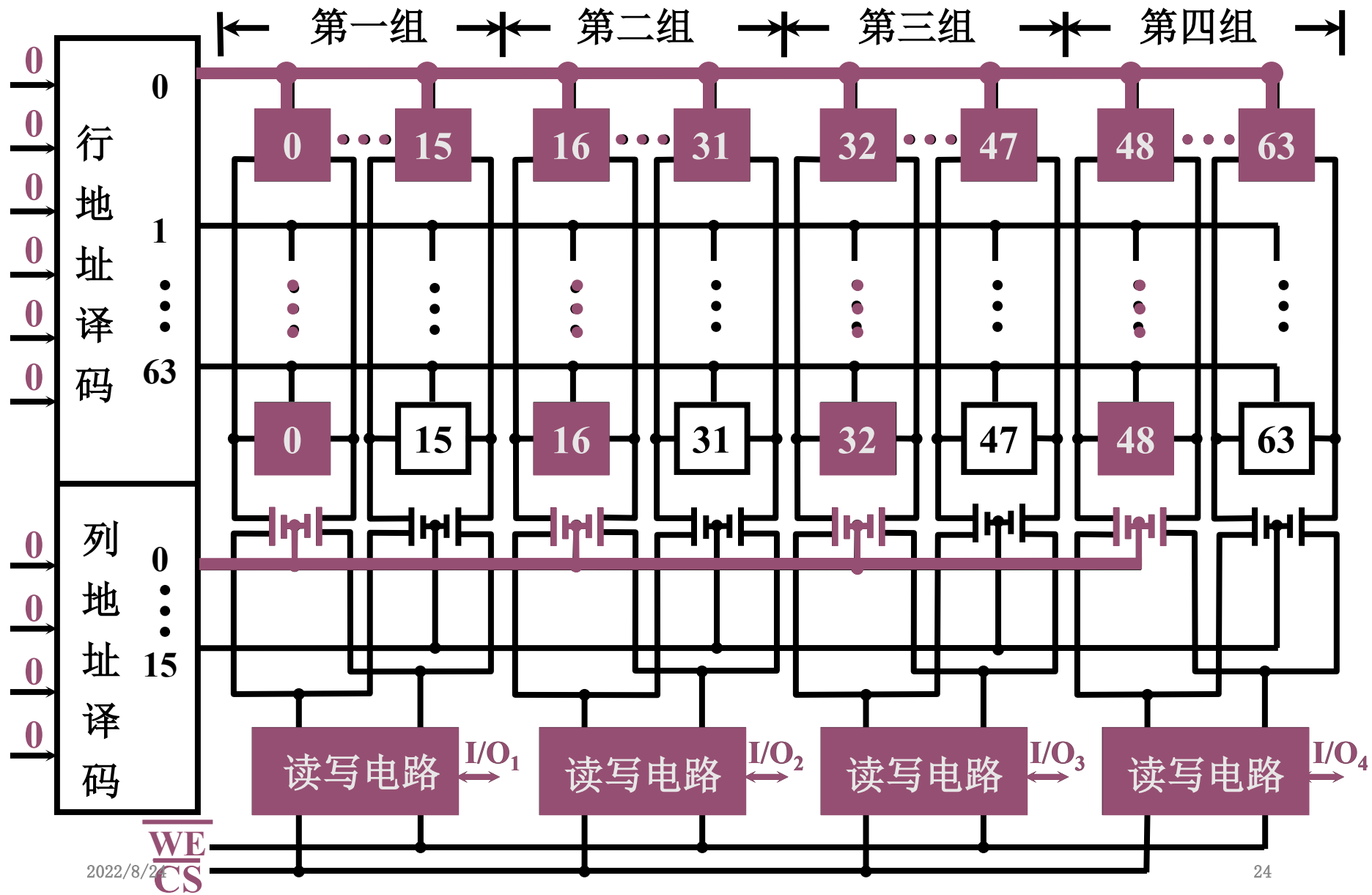




# ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

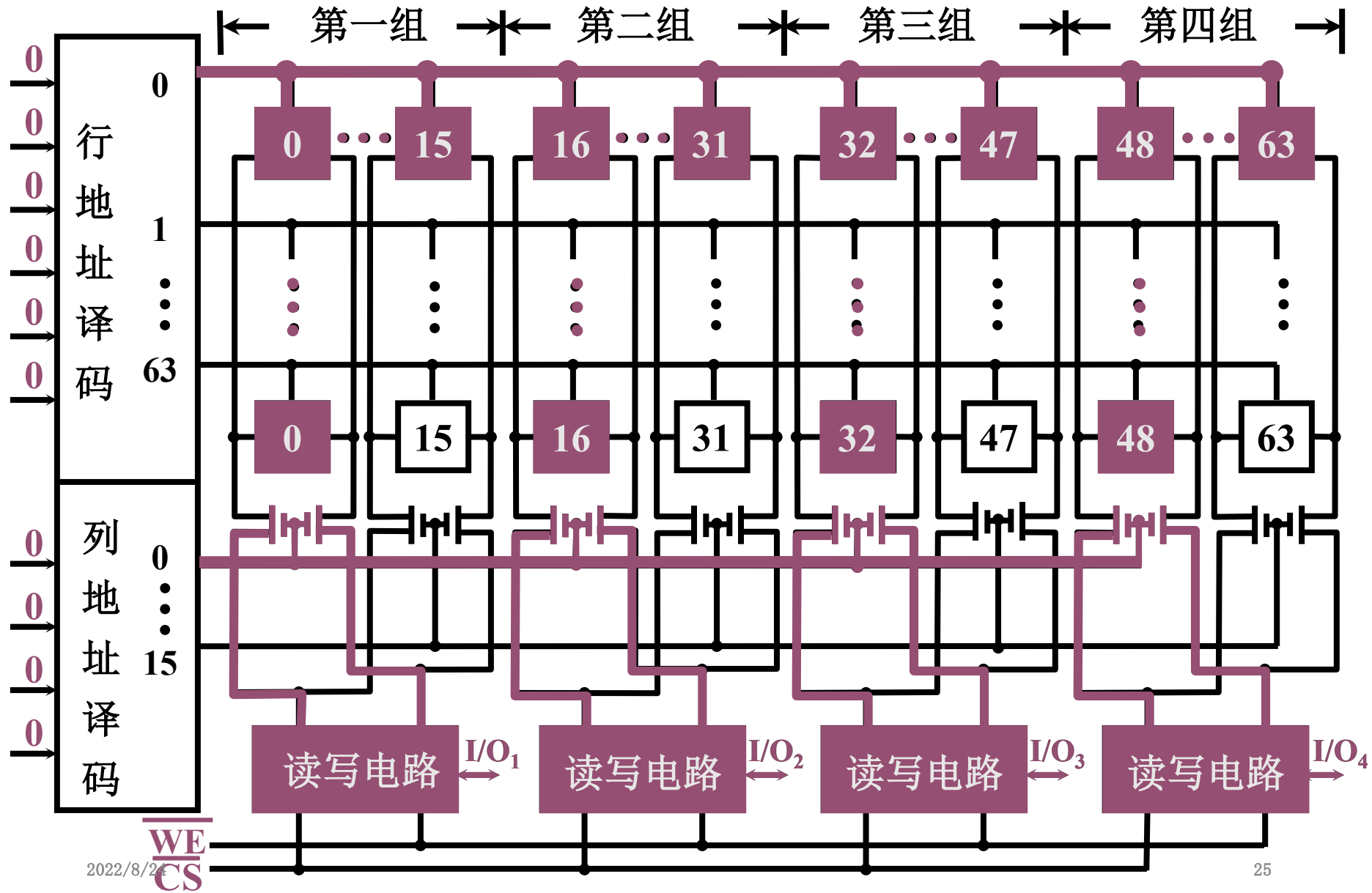

# ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

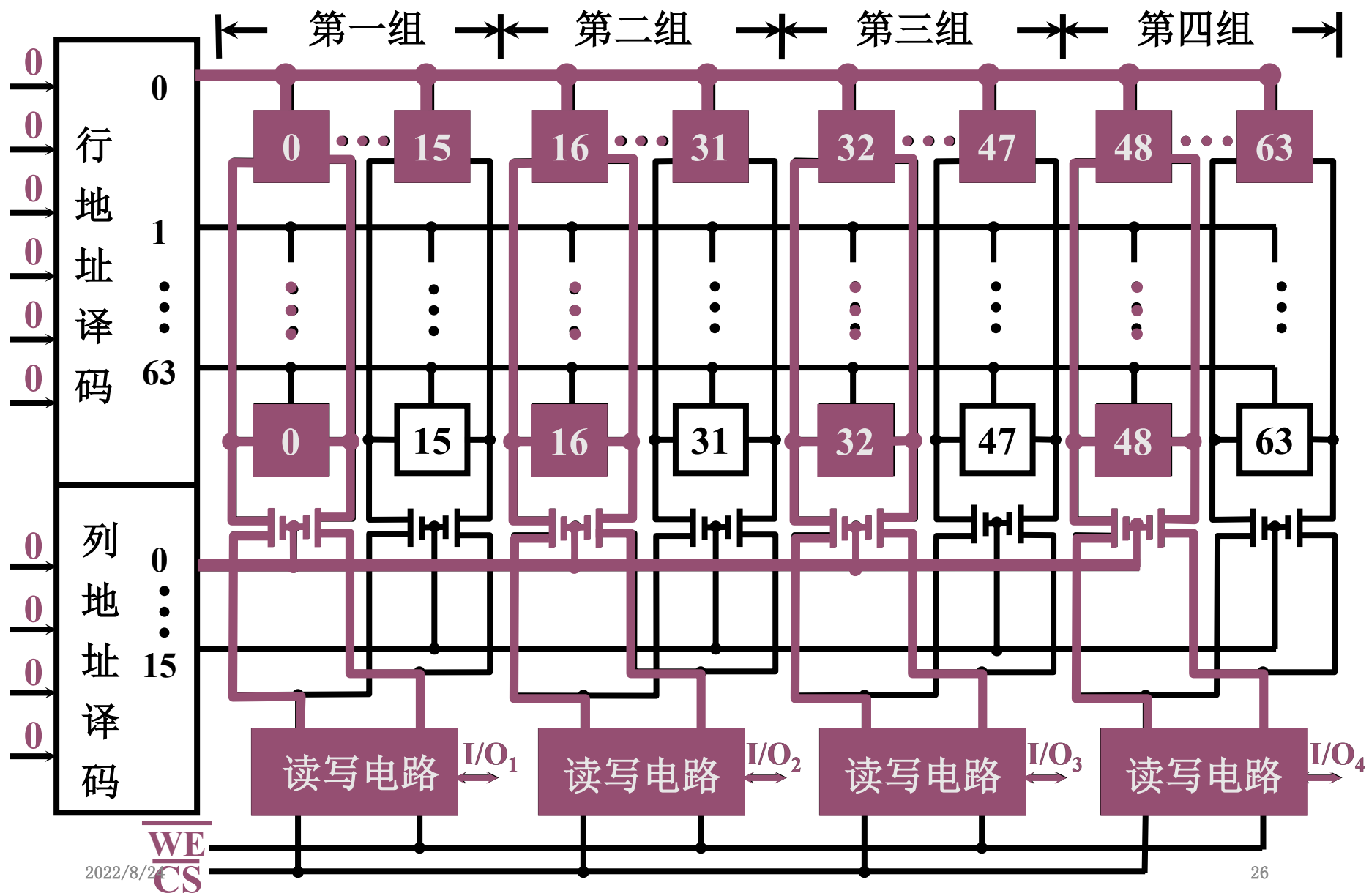


## 4.2



### (3) 静态 RAM 读 时序


4.2

 

$t_{OHA}$  地址失效后的数据维持时间

## (4) 静态 RAM (2114) 写时序

4.2

 


$t_{DH}$   $\overline{WE}$  失效后的数据维持时间



## (2) 动态 RAM 芯片举例


4.2

### ① 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 读

 

## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写


4.2

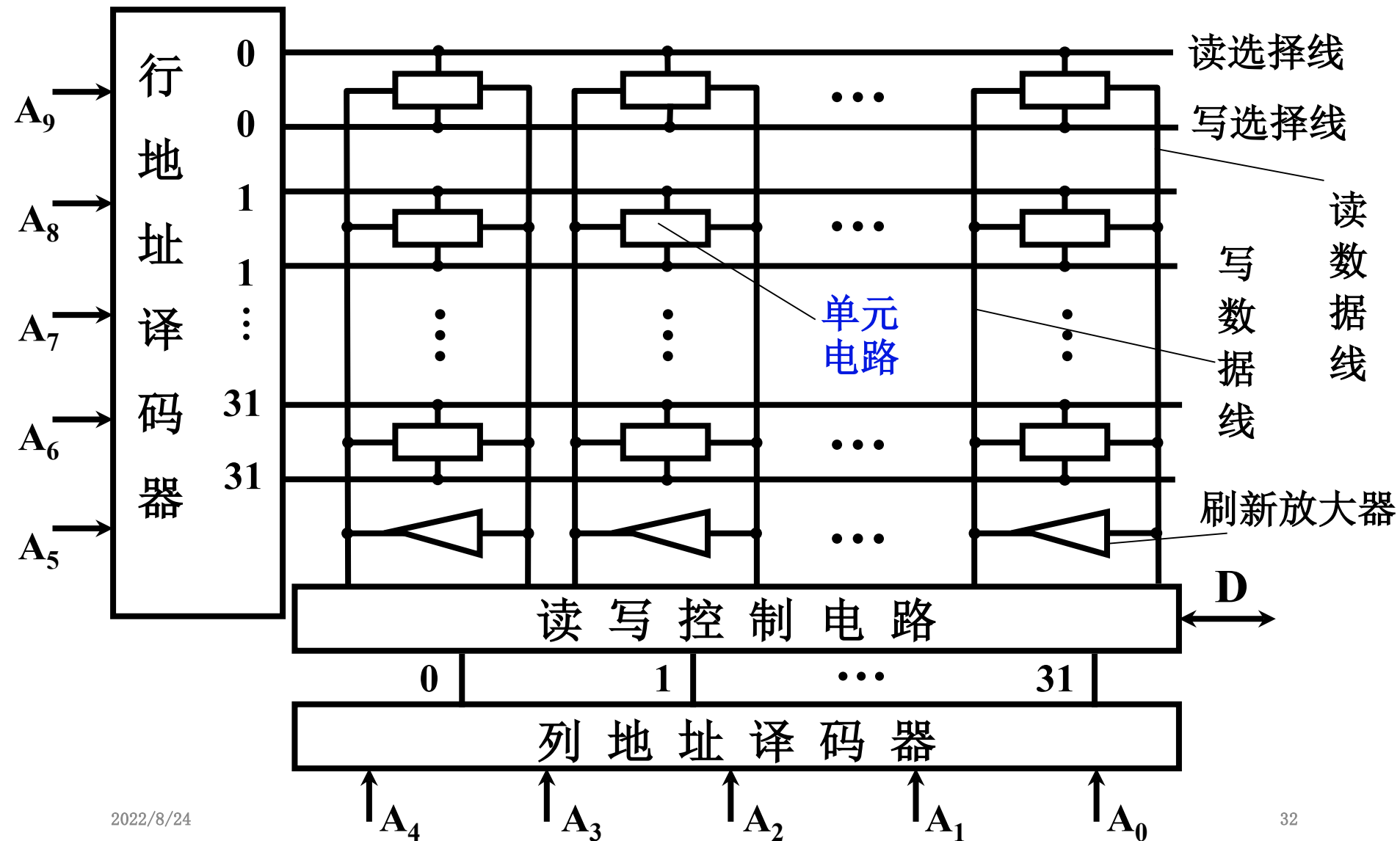




## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

4.2

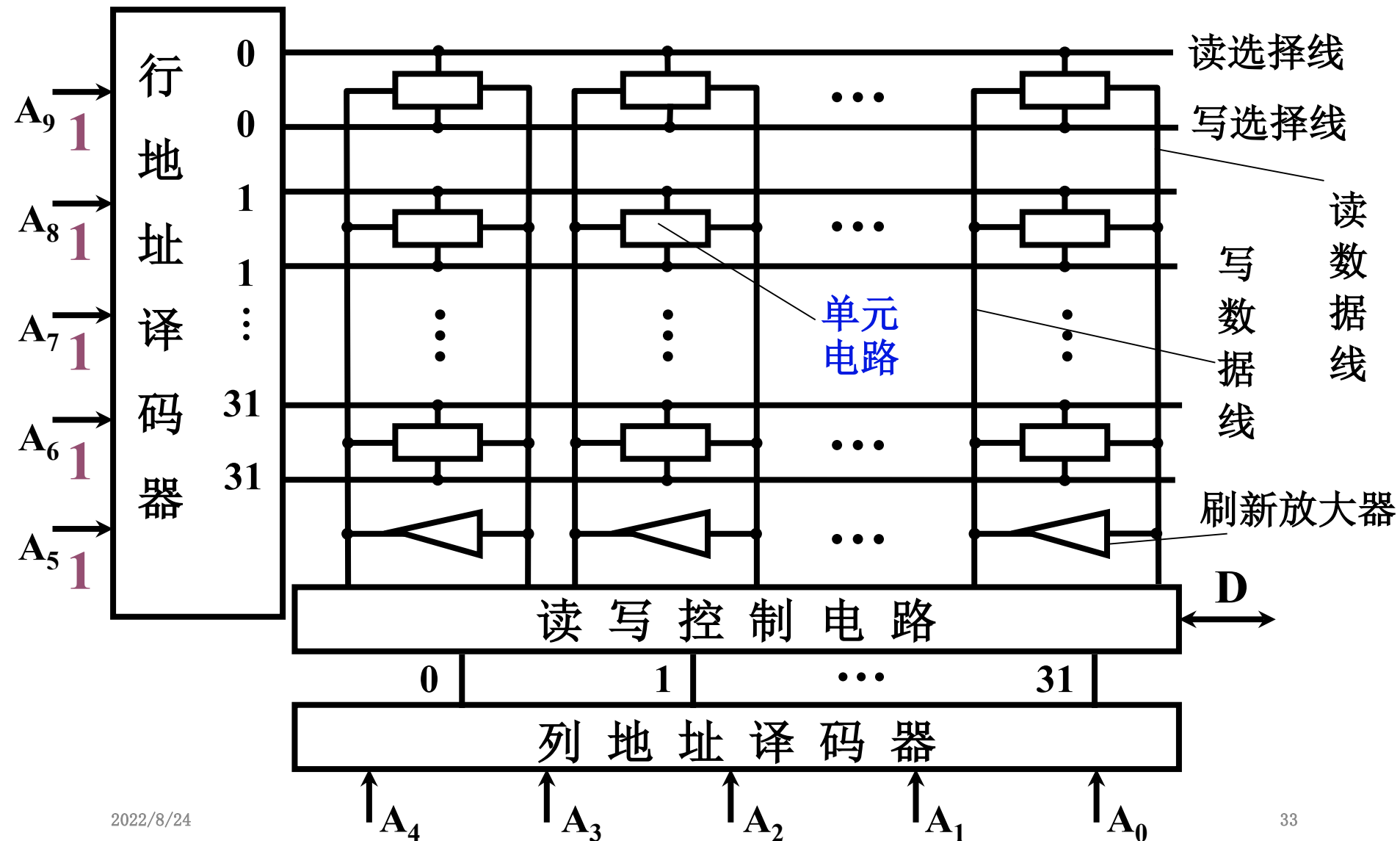


## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

4.2

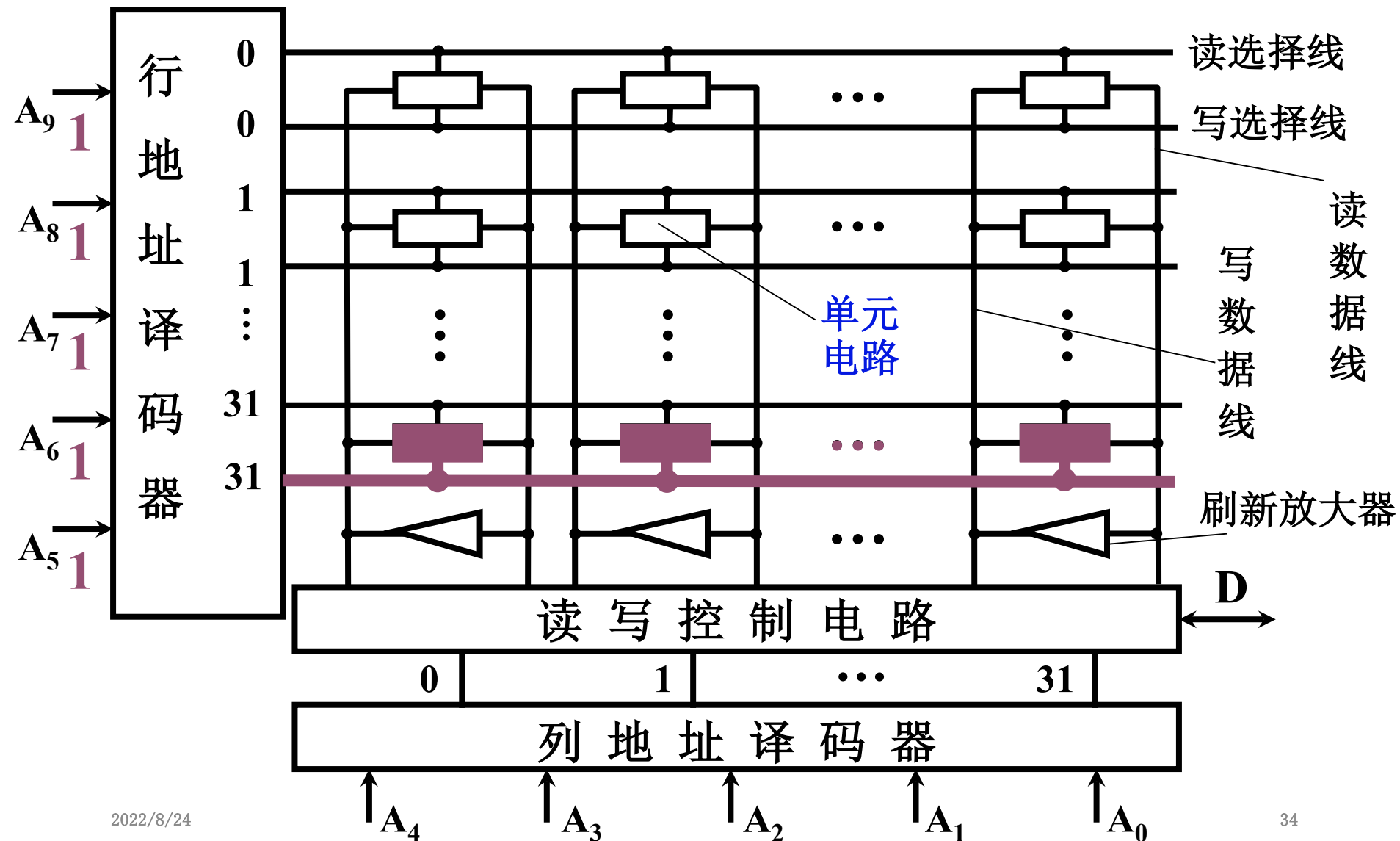


## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

4.2

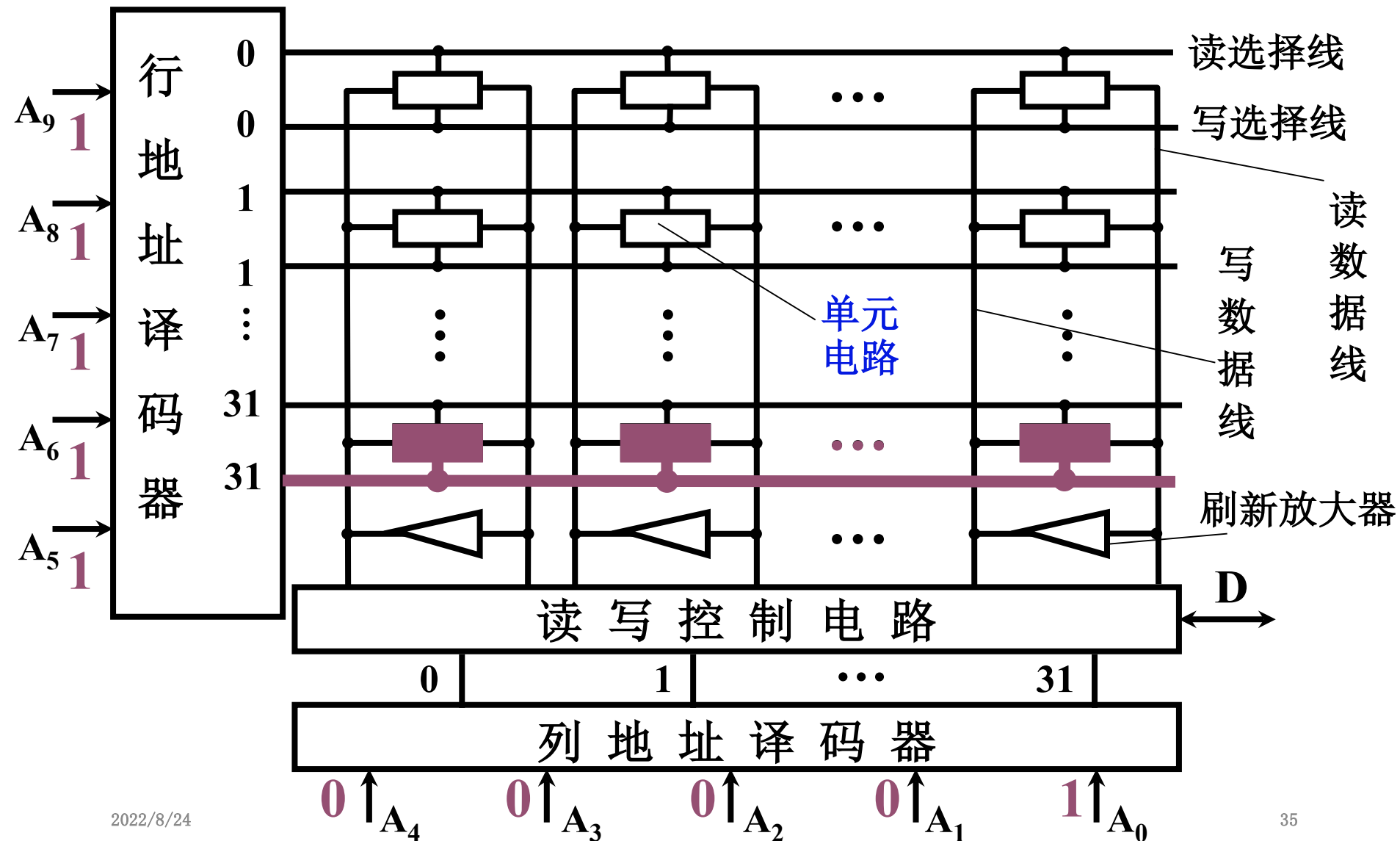


## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

4.2

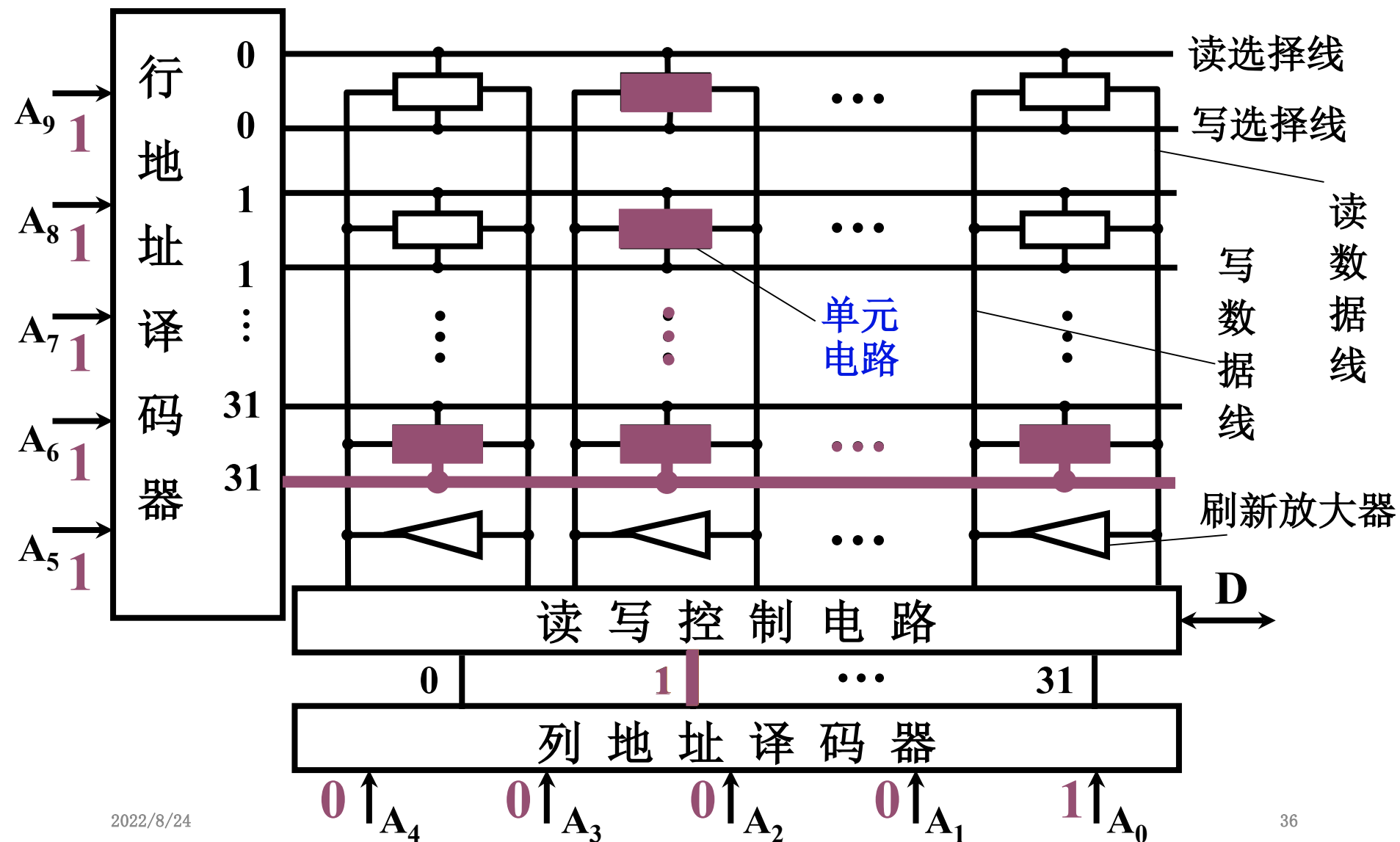

## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写


4.2

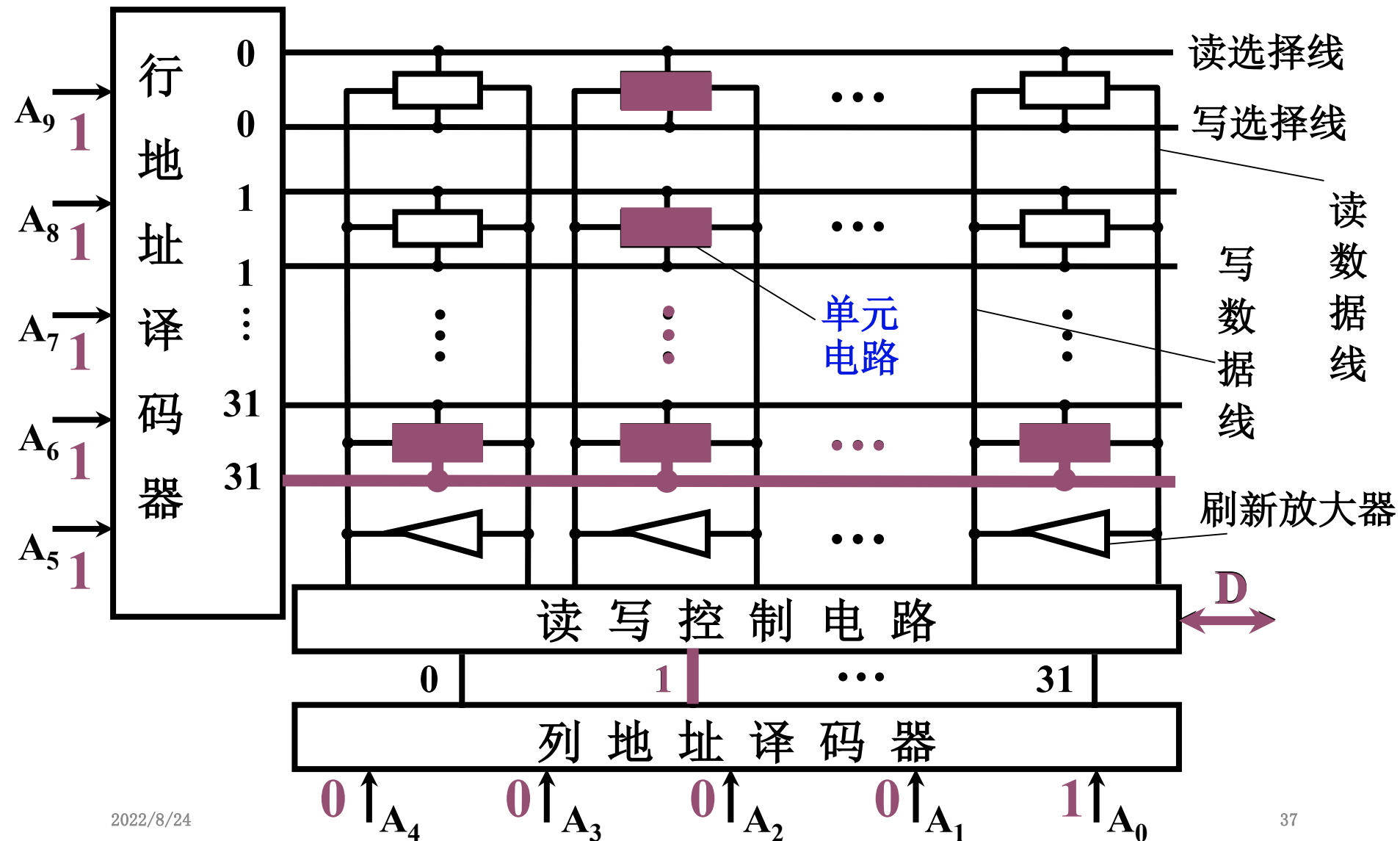

## 4.2




## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

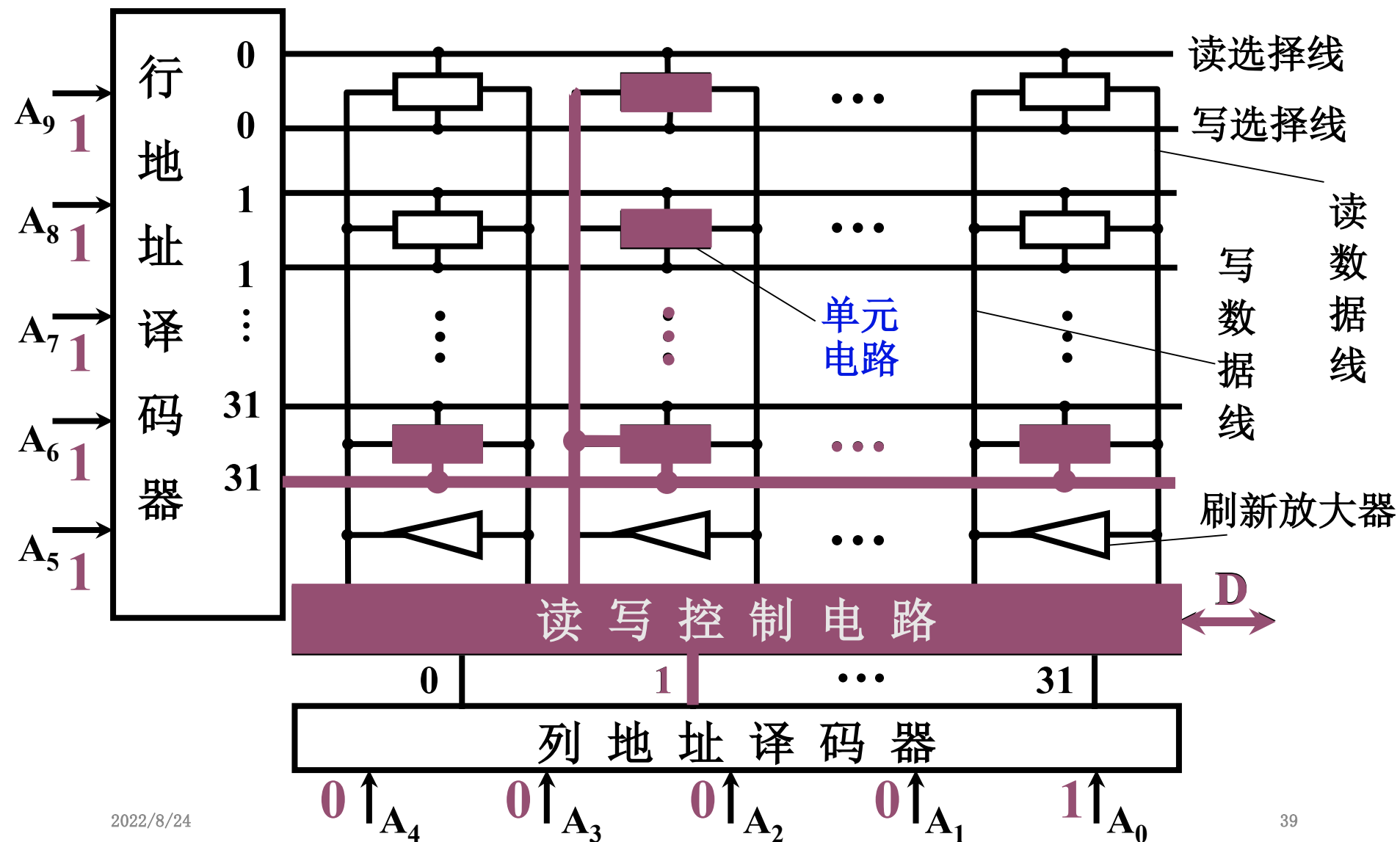


## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

4.2

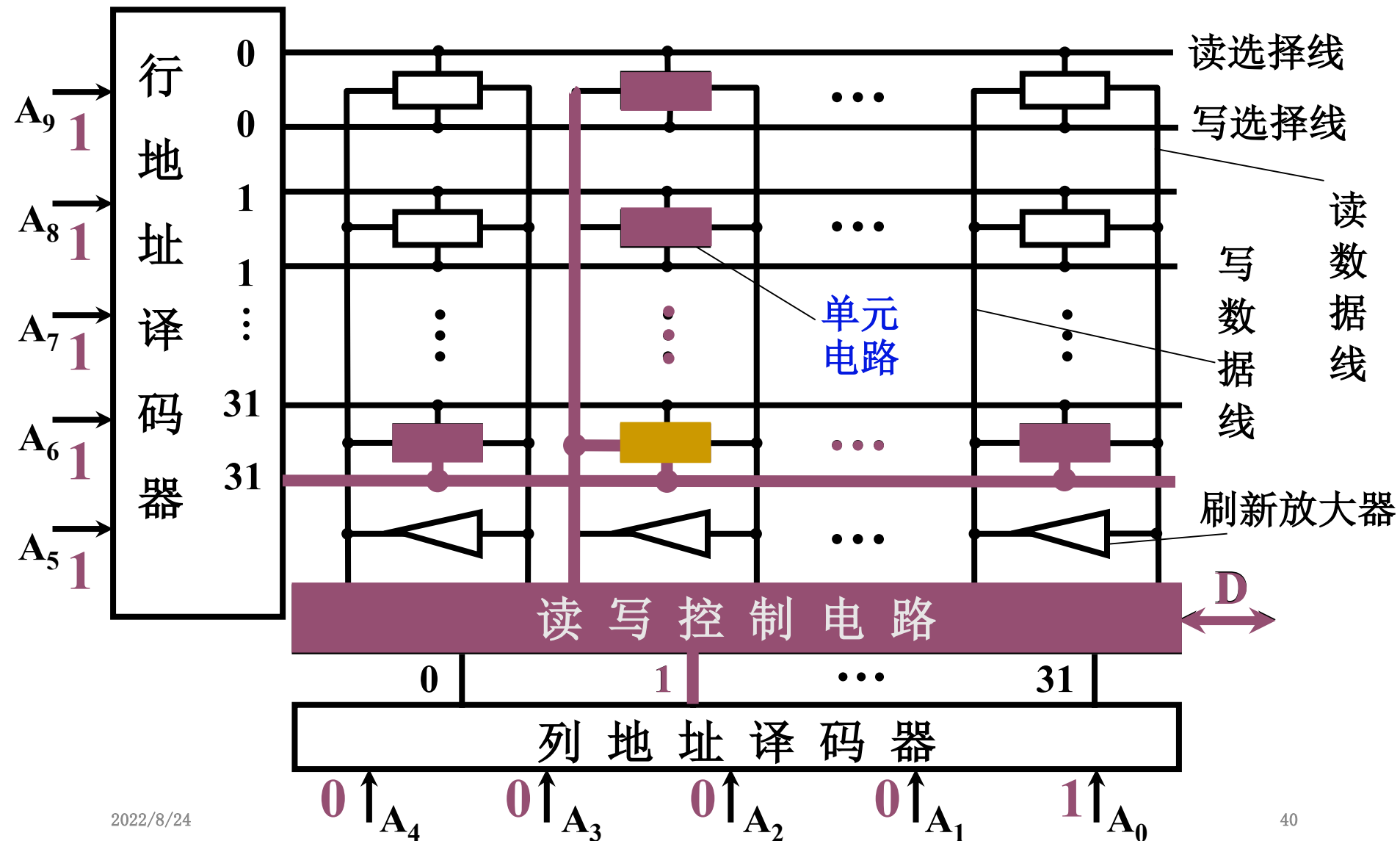




# ③ 单管动态 RAM 4116 (16K × 1位) 外特性 4.2

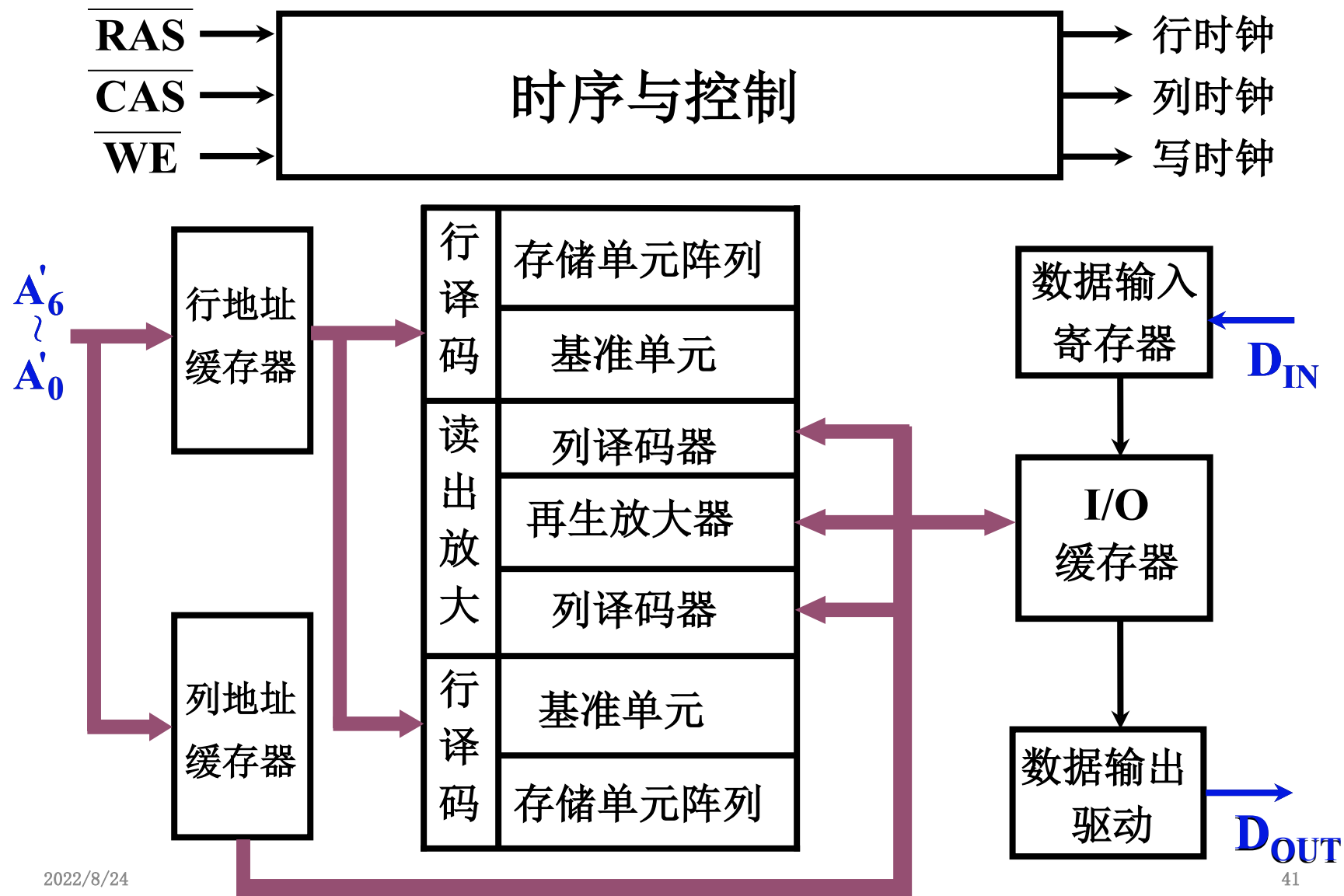

## 4.2



# ⑤ 4116 (16K×1位) 芯片 写 原理

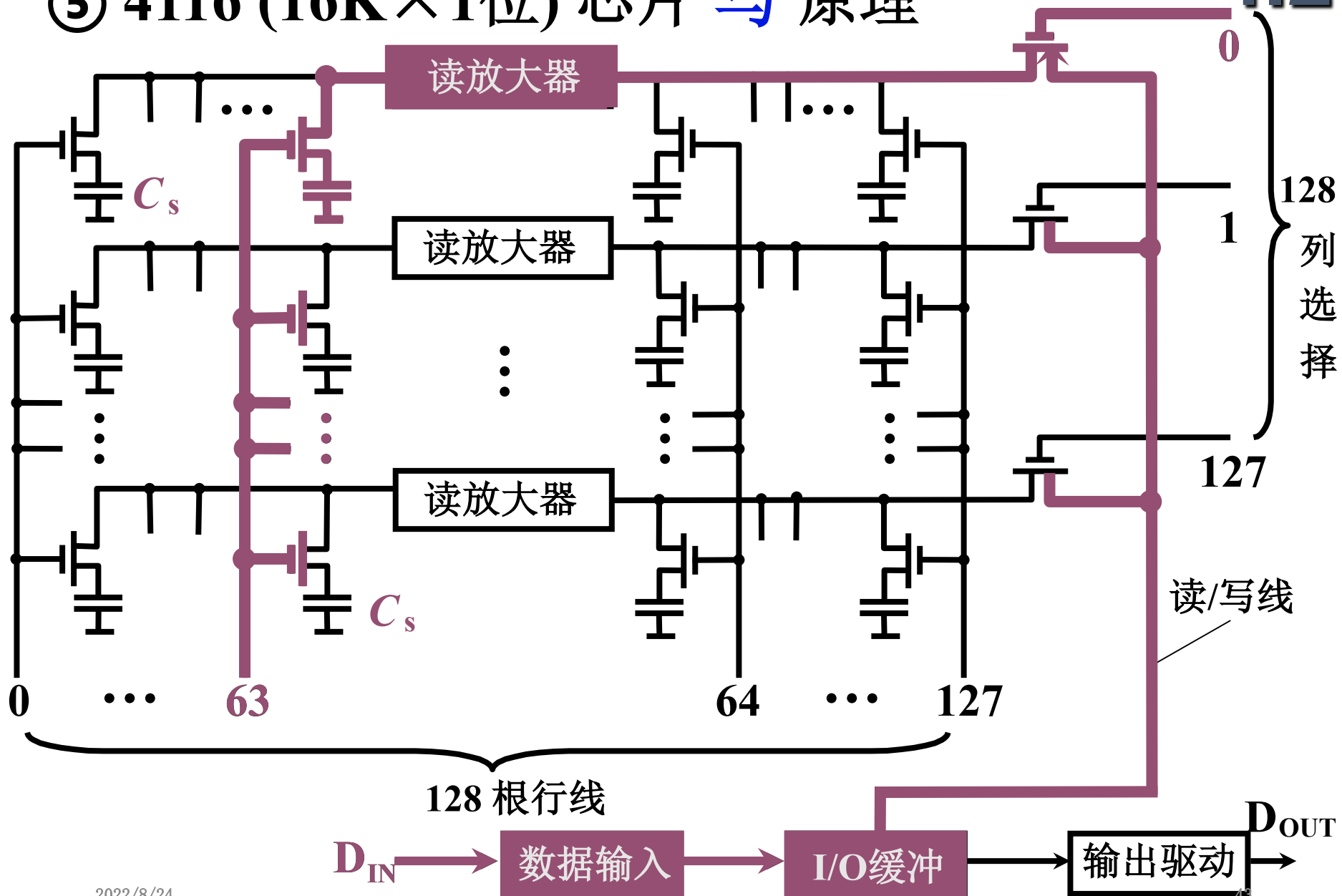

### (3) 动态 RAM 时序

#### 行、列地址分开传送

##### 读时序

行地址  $\overline{\text{RAS}}$  有效  
写允许  $\overline{\text{WE}}$  有效(高)  
列地址  $\overline{\text{CAS}}$  有效  
数据  $\text{D}_{\text{OUT}}$  有效

##### 写时序


行地址  $\overline{\text{RAS}}$  有效  
写允许  $\overline{\text{WE}}$  有效(低)  
数据  $\text{D}_{\text{IN}}$  有效  
列地址  $\overline{\text{CAS}}$  有效

## (4) 动态 RAM 刷新

### 刷新与行地址有关

 4.2

① 集中刷新 (存取周期为 $0.5\ \mu\text{s}$ ) 以 $128 \times 128$  矩阵为例




“死区” 为  $0.5\ \mu\text{s} \times 128 = 64\ \mu\text{s}$

“死时间率” 为  $128/4\ 000 \times 100\% = 3.2\%$

## ② 分散刷新（存取周期为 $1\mu\text{s}$ ）

4.2

以  $128 \times 128$  矩阵为例

 

$$t_C = t_M + t_R$$

无“死区”


↓      ↓  
读写   刷新

(存取周期为  $0.5\mu\text{s} + 0.5\mu\text{s}$ )

### ③ 分散刷新与集中刷新相结合（异步刷新）<sup>4.2</sup>

对于  $128 \times 128$  的存储芯片（存取周期为  $0.5 \mu\text{s}$ ）

若每隔  $15.6 \mu\text{s}$  刷新一次行

 

每行每隔  $2 \text{ ms}$  刷新一次

“死区”为  $0.5 \mu\text{s}$

将刷新安排在指令译码阶段，不会出现“死区”

### 3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

	 主存 <b>DRAM</b>	<b>SRAM</b> 
存储原理	电容	触发器
集成度	高	低
芯片引脚	少	多
功耗	小	大
价格	低	高
速度	慢	快
刷新	有	无




## 四、只读存储器（ROM）

### 1. 掩模 ROM (MROM)

行列选择线交叉处有 MOS 管为 “1”

行列选择线交叉处无 MOS 管为 “0”

### 2. PROM (一次性编程)

 


熔丝断 为 “0”

熔丝未断 为 “1”

### 3. EPROM (多次性编程)

#### (1) N型沟道浮动栅 MOS 电路

 

G 栅极

S 源

D 漏

紫外线全部擦洗

D 端加正电压

形成浮动栅

S 与 D 不导通为 “0”


D 端不加正电压

不形成浮动栅

S 与 D 导通为 “1”

## (2) 2716 EPROM 的逻辑图和引脚

4.2

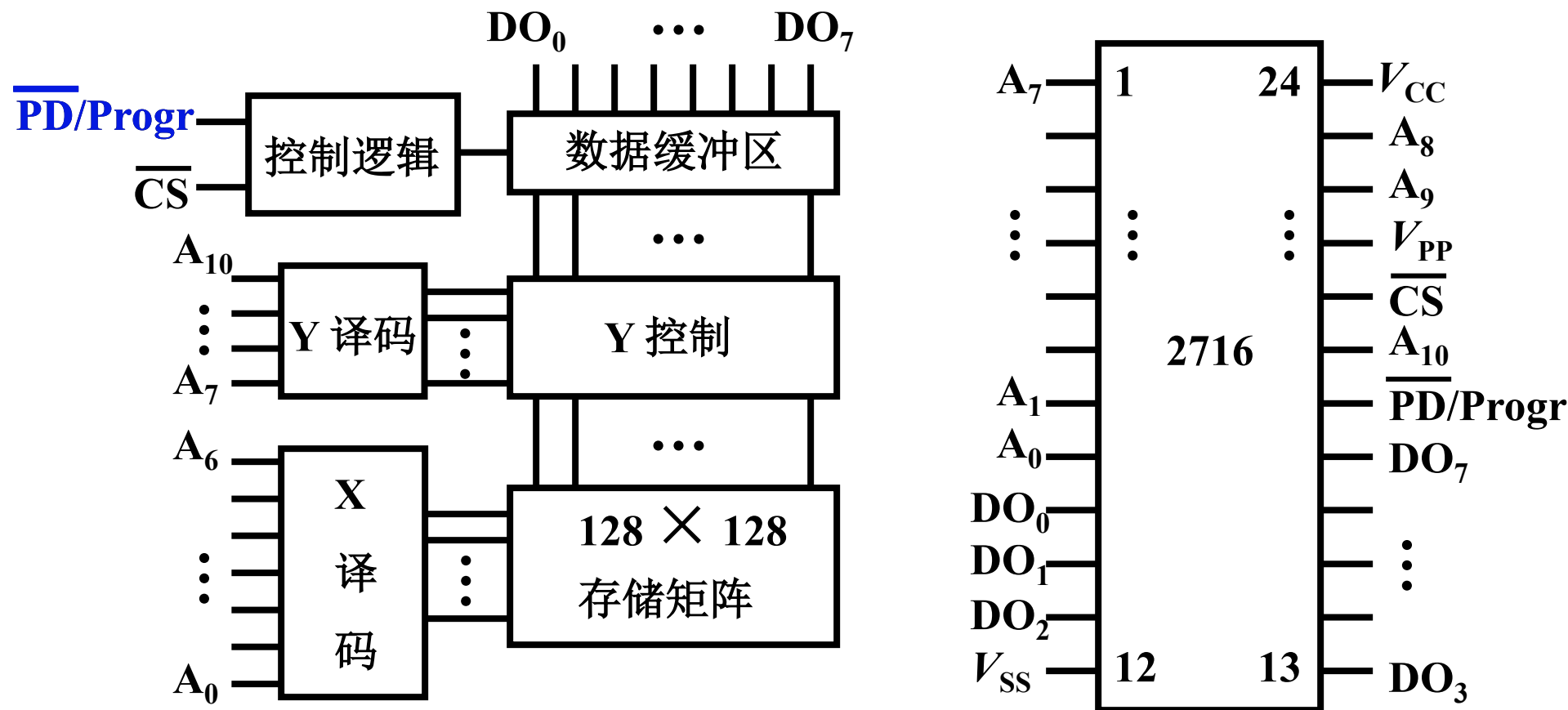

$\overline{\text{PD/Progr}}$  功率下降 / 编程输入端    读出时为低电平

## 4. EEPROM (多次性编程)

电可擦写

局部擦写

全部擦写

## 5. Flash Memory (闪速型存储器)

EPROM

价格便宜 集成度高

EEPROM

电可擦写重写

比 EEPROM 快 具备 RAM 功能